

Design re-use



Etienne Messerli
Professeur institut REDS, HEIG-VD
etienne.messerli@heig-vd.ch
<http://www.reds.ch>
21 septembre 2009

Pourquoi « Design re-use » ?

- Explosion des FPGAs de dernières générations
- Forte demande pour le traitement rapide d'informations
 - ✓ Quantité de données de plus en plus important (Go)
 - ✓ Débit de transfert de plus en plus rapide (Gbits/s!)
 - ✓ Applications temps réel:
Voice over IP, vidéo, télévision, ...
 - ✓ Utilisation de réseau public : Internet
→ Confidentialité des données => cryptographie
 - ✓ ...

D'où la nécessité de:

- Concevoir des systèmes de plus complexes
- Intégrer ceux-ci dans des PLDs
- Garantir le fonctionnement correct du système
- Garantir l'évolution des systèmes réalisés
- Réduire le temps de la conception à la réalisation :
Time to market
- Réutilisation indispensable : *Design re-use*
- Nouveau défi : *Vérification*

Design re-use

- Description lisible (viser la simplicité)
- Description facilement ré-utilisable (modifiable)
- Conception et réalisation bien documentée
(important : description commentée)
- Fonctionnement fiable
- Synthèse automatique doit être garantie pour
tous les outils EDA du marché

Contenu de la présentation ...

- Evolution des méthodologies de conception
- Rappel sur le VHDL pour la synthèse automatique
 - ✓ Méthodologie pour description fiable
- Descriptions paramétrables
 - ✓ taille définie par les déclarations dans l'entité
 - ✓ taille des vecteurs définie dans un paquetage
 - ✓ utilisation de constantes génériques (*generic*)
 - ✓ utilisation de vecteurs non contraints
- Annexes

Module Master ReCo

Design re-use

Évolution des méthodologies de
conception


Complexité et coûts...

- Nouveau développement:
 - ✓ PLD indispensable (CPLD, FPGA, HardCopy, ASIC)
- Niveau de complexité augmente rapidement :
 - ✓ dizaines vers centaines de milliers de portes, voir millions de portes
- Développement "à la main" trop difficile et trop coûteux :
 - outils informatiques performants et bibliothèques de "pièces" sont indispensables

Méthodologie de conception

- Conception *Top - Down*
- Décomposition du système
 - ✓ choisir l'architecture
 - ✓ modules de bases doivent être maîtrisable
 - ✓ réutilisation des descriptions
- Conception *full synchrone*
 - ✓ fiabilité, testabilité
- Vérification de chaque module

Défi des PLDs ...

 

... défi des PLDs

- La capacité disponible des circuits progresse plus vite que les designs réalisés.
- Raccourcir les temps de développement :
 - ✓ langage de haut niveau : description fiable et efficace
 - ✓ outils moderne et performant
 - ✓ réutiliser les descriptions
 - ✓ Utilisation de bloc IP (Intellectual Property)
- Garantir la vérification des designs

Vérification : le nouveau défi

- Dépannage d'un PLD programmé :
très coûteux voir impossible
- Simulation indispensable,
nécessite : outils performants
fichiers de simulation

Thème de la seconde partie : la vérification

Besoin représentations standardisées pour:

- Communiquer, spécifier
- Utiliser des outils de simulation
- Disposer de descriptions :
lisibles, performantes et hiérarchiques
- Assurer la pérennité des descriptions
- Utiliser des outils d'aide à la réalisation : synthèse
(génération automatique d'un schéma), placement (des
composants) et routage (des fils)

La portabilité

La portabilité est le maître mot. Dans le monde des circuits ce mot a un double sens :

- portabilité vis-à-vis des circuits.
- portabilité vis-à-vis des outils.

Citation de [2] .

Solution :

Nouvelles méthodes de conception associées avec un langage de haut niveau

soit :

VHDL (préfér  en Europe)
ou **Verilog** (pr f r  aux USA)

+ Outils de d veloppement modernes

Bricolages interdits !!

Etablissement d'un standard

- 1993 révision norme 1076, VHDL93
- 1993 paquetage Std_Logic_1164
- 1997 paquetages arithmétiques
Numeric_bit & Numeric_Std
- 1999 sous-ensemble synthétisable,
norme 1076.6

Synthèse : standard établi dès 2000

Norme IEEE-1076 : 2008

- Evolution importante du langage
 - ✓ Norme publiée
 - ✓ Livre "VHDL 2008"
- Pas d'outils EDA mis à jour avec cette nouvelle norme
- Arrivée trop tardive de la norme IEEE-1076 2008

Pourquoi utiliser le VHDL ?

- Normalisé (pérennité)
- Moderne, lisible et puissant
- Permet la réutilisation de bloc (IP)
- Disponible avec beaucoup d'outils
 - ✓ outils à tous les prix de 0.- à
- Compatible avec le domaine ASIC

Langage incontournable en synthèse

Les avantages du langage VHDL

- Langage unique : description, simulation, ...
- Indépendant vis-à-vis du circuit cible
- Indépendant vis-à-vis des outils
 - ⚠ sous certaines conditions pour ces 2 points
- Langage hiérarchique : *Top - Down*
- Raccourci le temps de conception :
 - ✓ *time to market*
- Augmente la productivité (description)

Niveaux de description en VHDL

- Haut niveau comportemental
 - ✓ non synthétisable actuellement
- RTL Register Transfert Level
 - ✓ synthétisable
- Netlist de primitive
 - ✓ résultat obtenu après synthèse
- niveau porte
 - ✓ résultat obtenu après placement-routage

Module Master ReCo

Design re-use

Rappel sur le VHDL
pour la synthèse automatique

Fausse idées sur le langage VHDL


Le langage en tant que tel ne garantit pas :

- ✓ qualité des descriptions
- ✓ portabilité des descriptions
- ✓ descriptions soient synthétisables
- ✓ matériel optimum

Mauvais concepteur + VHDL = **catastrophe**

Ensemble synthétisable du VHDL

Ensemble du VHDL

 

Conception avec le VHDL

- Il faut penser CIRCUIT.
- Une bonne conception commence par une décomposition du système (hiérarchie).
- Il faut imaginer l'architecture physique du système.
- Le VHDL n'est pas un outil de CONCEPTION.
- Le VHDL est un outil de DESCRIPTION.

Apprentissage du langage

- Connaissance des instructions VHDL seules est insuffisante
- Ensemble du langage VHDL pas nécessaire
- Structures des descriptions pour la synthèse
- Différence entre simulation et synthèse
- Méthodologie

Formation sur le langage INDISPENSABLE

La portabilité des descriptions

- Afin de garantir une bonne portabilité des descriptions :
 - ✓ méthodologie indispensable
 - ✓ une seule fonction par module VHDL
 - ✓ faire des descriptions simples et lisibles
 - ✓ expliciter les éléments mémoires
 - ✓ utiliser uniquement les bibliothèques standardisées IEEE et ses propres bibliothèques

Les bibliothèques recommandées

- Portabilité des descriptions assurées en utilisant les bibliothèques IEEE :
 - ✓ Std_Logic_1164 types et fonctions de bases
 - ✓ Numeric_Std opérations arithmétiques
- Bibliothèques propres (générale, projet):
 - ✓ disposer des sources
 - ✓ maîtriser le contenu
 - ✓ pièces et boîte à outils personnel

Le type Std_uLogic (type énuméré)

Défini par le paquetage IEEE.Std_Logic_1164

```
type Std_uLogic is (  
    'U',-- état non initialisé  
    'X',-- état inconnu fort  
    '0',-- état logique 0 fort  
    '1',-- état logique 1 fort  
    'Z',-- état haute impédance  
    'W',-- état inconnu faible  
    'L',-- état logique 0 faible  
    'H',-- état logique 1 faible  
    '-' -- état indifférent, don't care );
```

... type Std_uLogic ...

Etats utilisables pour l'affectation d'un signal en synthèse

```
type Std_uLogic is (  
    ...  
    'X',-- pour cas de simulation  
    '0',-- état 0  
    '1',-- état 1  
    'Z',-- état haute impédance  
    ...  
    ...  
    ...  
    '-' -- état indifférent, don't care );
```

```
... type Std_uLogic
```

Etats utilisables pour tester l'état d'un signal en synthèse

```
type Std_uLogic is (
    ...
    ...
    '0', -- état 0
    '1', -- état 1
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
);
```

```
... type Std_uLogic ...
```

Etats utilisables pour l'affectation d'un signal en spécification et en simulation

```

type Std_uLogic is (
    ...
    'X',-- pour cas de simulation
    '0',-- état 0
    '1',-- état 1
    'Z',-- état haute impédance
    ...
    'L',-- état 0 faible => pull-down
    'H',-- état 1 faible => pull-up
    '-' -- état indifférent, don't care );

```

Déroulement concurrent et séquentiel

- Dans un langage informatique :
 - ✓ les instructions ont un déroulement séquentiel
- Dans un circuit :
 - ✓ toutes les portes fonctionnent simultanément
 - ✓ tous les signaux évoluent de manière concurrente
- Le langage VHDL dispose d'instructions concurrentes pour la description de circuits (matériel)

L'instruction *process* ...

- Le langage VHDL dispose d'une instruction *process* dont la syntaxe est :

```
process (Liste_De_Sensibilité)
  --zone de déclaration
begin

  --Zone pour instructions
  --                séquentielles ....

end process;
```

Elément puissant du langage VHDL

L'instruction *process*

- Exécution séquentielle à l'intérieur
Utilisation des instructions séquentielles !
- Le temps **ne progresse pas** durant l' exécution
- Activé uniquement lorsqu'un signal de la liste de sensibilité change
- Variables utilisables à l'intérieur d'un process
=> description algorithmique possible avec un process

Processus et liste de sensibilité ...

- Avec liste de sensibilité :
 - ✓ instruction *wait* interdite
 - ✓ utilisé pour les descriptions synthétisables
 - ✓ processus activé **uniquement** lorsqu'un signal de la liste de sensibilité change
 - ✓ processus endormi à la fin (*end process*)
 - ✓ permet de décrire avec un algorithme :
 - système combinatoire ou
 - système séquentiel ou
 - model, spécification.

Processus et liste de sensibilité ...

- Sans liste de sensibilité :
 - ✓ utilisation de l'instruction *wait*
 - ✓ utilisé pour fichiers de simulation & spécification
 - ✓ processus activé à l'instant 0 ns
 - ✓ processus endormi à chaque *wait*
 - ✓ réactivé automatiquement à la fin (end process)

Attention :

- ✓ processus sans liste de sensibilité et sans *wait* à une durée d'exécution nul !

Bloque le simulateur


Exemple de processus

Comportement séquentielle à l'intérieur d'un process

```
process
begin
  S <= '0' ;
  S <= '1' after 20 ns;
  S <= '1' after 10 ns, '0' after 20 ns;
  wait ;
end process;
```

Complétez le chronogramme ci-après

Quel chronogramme est correct ?

 

Variables et process

- Indispensable pour description avec un algorithme :
 - ✓ Signal n'évolue pas durant l'évaluation d'un *process*
 - ✓ Variable évolue durant l'évaluation d'un *process*
- Mais, lors de la synthèse, il est possible que :
 - ✓ la variable n'existe pas
 - ✓ la variable corresponde à un signal
 - ✓ la variable corresponde à un élément mémoire
- En synthèse, important de penser MATERIEL

Déclaration d'une variable ...

- Syntaxe de la déclaration

```
process ( ... )  
    variable V1 : Std_Logic;  
begin  
    ...
```

- ✓ la variable est créée à l'instant $t=0ns$, elle aura l'état non initialisé 'U' (*Uninitialized*)
- ✓ lorsque le processus est endormi, la variable **conserve** son état

Exemple de processus avec une variable ...

```
signal F : Std_logic;  
signal A : Std_logic_Vector(3 downto 0);
```

```
-----  
process(Clock)  
    variable V : Std_Logic;  
begin  
    if Rising_Edge(Clock) then  
        for I in 0 to 3 loop  
            V := V and A(I);  
        end loop;  
        F <= V;  
    end if;  
end process;
```

[a]


- Quelle logique est générée ?

... processus avec variable ...

```

      A(0) —
          A(1) —
              A(2) —
                  A(3) —

 process(Clock)
  variable V : Std_Logic;
begin
  if Rising_Edge(Clock) then
    V := V and A(0);
    V := V and A(1);
    V := V and A(2);
    V := V and A(3);
    F <= V;
  end if;
end process;
```




... processus avec variable ...

Solution sans bascule pour la variable : version 1

```

      A(0) —
          A(1) —
              A(2) —
                  A(3) —

 
process(Clock)
  variable V : Std_Logic;
begin
  if Rising_Edge(Clock) then
    V := '1';
    for I in 0 to 3 loop
      V := V and A(I);
    end loop;
    F <= V;
  end if;
end process;
```



... processus avec variable.

Solution sans bascule pour la variable : version 2
 
```
process(Clock)
  variable V : Std_Logic;
begin
  if Rising_Edge(Clock) then
    V := A(0);
    for I in 1 to 3 loop
      V := V and A(I);
    end loop;
    F <= V;
  end if;
end process;
```



Description SLC avec un process

IMPORTANT

(SLC : Système Logique Combinatoire)

- Toutes les entrées du SLC **doivent** être dans la liste de sensibilité.
- Toutes les sorties du SLC doivent être initialisées **au début** du processus.

ou

*Toutes les sorties du SLC doivent être affectées dans **toutes** les branches des instructions séquentielles.*

- **Interdit** d'utiliser, dans le process, les sorties générées par celui-ci ! (Si nécessaire utiliser une variable dans le process)

Description algorithmique ...

- Description du comportement du démultiplexeur :
 - Si Enable est actif alors
 - la sortie correspondante à Sel est activée
 - toutes les autre sorties sont inactives
- autre variante :
 - Toutes les sorties sont inactives
 - Si Enable est actif alors
 - la sortie correspondante à Sel est activée

Description algorithmique démultiplexeur ...

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use IEEE.Numeric_Std.all;

entity DMUX1_4 is
  port(Sel_i : in Std_Logic_Vector(1 downto 0);
        En_i  : in Std_Logic;
        Y_o   : out Std_Logic_Vector(3 downto 0)
  );
end DMUX1_4;
```

ATTENTION : description non synthétisable

... description algorithmique démultiplexeur ...

```
architecture Comport of DMUX1_4 is
begin


    process(Sel_i ,En_i)
    begin
        Y_o <= (others => '0'); -- Valeur par défaut

        Y_o(To_Integer(Unsigned(Sel_i))) <= En_i;

    end process;
end Comport;
```


Synthèse avec Leonardo ...

View RTL

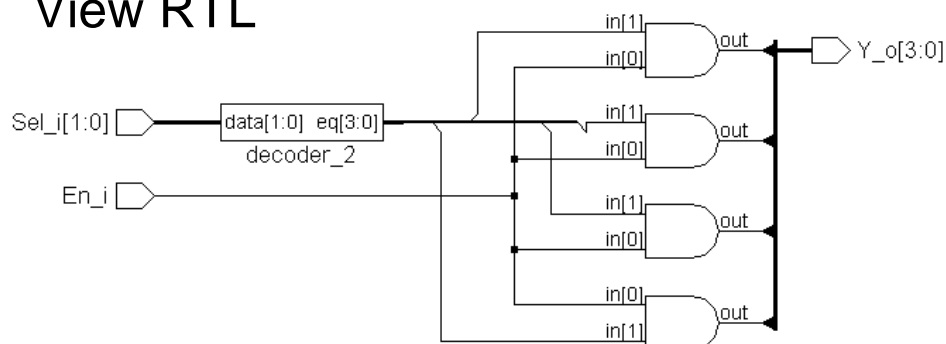

... synthèse avec Leonardo

View
Technology

 

Synthèse DMUX avec Max+plus II (ALTERA)

Equations fournies dans fichier *.rpt

```
Y_o0    = LCELL( _EQ001 $ GND);
_EQ001  =  En_i & !Sel_i0 & !Sel_i1  ← terme correct
          # Sel_i0 & Y_o0
          # Sel_i1 & Y_o0
          # En_i & !Sel_i1 & Y_o0
          # En_i & !Sel_i0 & Y_o0;    } termes inutiles !

Y_o1    = LCELL( _EQ002 $ GND);
_EQ002  =  En_i & Sel_i0 & !Sel_i1  ← terme correct
          # Sel_i1 & Y_o1
          # !Sel_i0 & Y_o1
          # En_i & Sel_i0 & Y_o1
          # En_i & !Sel_i1 & Y_o1;    } termes inutiles !
```

Description algorithmique pas supportée par Max+plus II

```
process(Sel_i ,En_i)
begin
  Y_o <= (others => '0'); -- Valeur par défaut
  Y_o(To_Integer(Unsigned(Sel_i))) <= En_i;
end process;
```

donc :

Indice variable

description NON SYNTHETISABLE !

Description moins complexe du démultiplexeur

```
architecture Comport of DMUX1_4 is
begin

  process(Sel_i ,En_i)
  begin
    Y_o <= (others => '0'); -- Valeur par défaut
    for I in 0 to Y_o'length-1 loop
      --la boucle for permet d'expliciter les
      --comparaisons (test =)
      if I = To_Integer(Unsigned(Sel_i)) then
        Y_o(I) <= En_i;
      end if;
    end loop;
  end process;

end Comport;
```

pas d'indice variable

Synthèse avec Max+plus II

(ALTERA)

Equations fournies dans fichier *.rpt

```
Y_o0      = LCELL( _EQ001 $  GND);  
_EQ001    =  En_i & !Sel_i0 & !Sel_i1;  
  
Y_o1      = LCELL( _EQ002 $  GND);  
_EQ002    =  En_i &  Sel_i0 & !Sel_i1;  
  
Y_o2      = LCELL( _EQ003 $  GND);  
_EQ003    =  En_i & !Sel_i0 &  Sel_i1;  
  
Y_o3      = LCELL( _EQ004 $  GND);  
_EQ004    =  En_i &  Sel_i0 &  Sel_i1;
```

**Equations
correctes !**

Description d'éléments mémoires

- Pas de déclaration explicite en VHDL
- Description indique au synthétiseur :
signal correspond à un élément mémoire

La description doit :

**Diriger correctement le synthétiseur
afin d'obtenir l'élément mémoire désiré**

Comportement par défaut du langage VHDL

Lors de l'utilisation d'instructions séquentielles :

Cas non traité \Rightarrow VHDL maintien l'état du signal


- Cette fonctionnalité servira de base pour écrire les éléments mémoires
- Cette fonctionnalité sera aussi un piège par l'obtention de *latches* non désirés

Description d'un flip-flop

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Flip_Flop is
  port (D      : in Std_Logic;
        Clock  : in Std_Logic;
        Q      : out Std_Logic);
end Flip_Flop;

 architecture Comport of Flip_Flop is
begin
  process(Clock)
  begin
    if Rising_Edge(Clock) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end Comport;
```




Description d'un latch

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Latch is
    port (D      : in Std_Logic;
          G      : in Std_Logic;
          Q      : out Std_Logic);
end Latch;

 architecture Comport of Latch is
begin
    process(G, D)
    begin
        if G = '1' then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```




Type de bascule ?

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Bascule is
    port (D      : in Std_Logic;
          Com     : in Std_Logic;
          Q      : out Std_Logic);
end Bascule;

 architecture Comport of Bascule is
begin
    process(Com)
    begin
        if Com = '1' then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```




Synthèse de cette bascule

- Cette description est ambiguë.
- Deux informations se contredisent :
 - ✓ le processus ne réagit que sur Com
=> action dynamique => **flip-flop**
 - ✓ la condition du test spécifie un niveau (=)
=> action sur un niveau => **latch**

Type de bascule ?


- Compréhension par le simulateur, interprétation stricte de la description VHDL:
 - ✓ une seule réponse :
- Compréhension par le synthétiseur qui va traduire la description VHDL en logique:
 - ✓ priorité à la liste de sensibilité :
 - ✓ priorité à la condition de test :

Résultat de la simulation (ModelSim)

 

Le comportement correspond bien a celui d'un flip-flop D

Synthèse avec Léonardo

 


Le résultat de la synthèse est un flip-flop

Synthèse avec Synplify : 3 *WARNING*

```
Synthesizing work.bascule.comport
@W:"f:\en_cours\synplify\bascule.vhd":30:2:30:8
  Incomplete sensitivity list - assuming
  completeness
@W:"f:\en_cours\synplify\bascule.vhd":33:10:33:10
  Referenced variable d is not in sensitivity list
Post processing for work.bascule.comport
@W:"f:\en_cours\synplify\bascule.vhd":32:4:32:5
  Latch generated from process for signal q,
  probably caused by a missing assignment in an if
  or case stmt
@END
```

Synthèse avec Synplify

 

Le résultat de la synthèse est un LATCH

Conclusion sur cette description

- Le comportement en simulation peut-être différent du matériel obtenu
- Matériel obtenu dépend du synthétiseur, résultat pas identique

Cette description est **NON SYNTHETISABLE**

Interdit par la norme IEEE 1076.6-1999

Etat initial d'une bascule

- A l'instant $t = 0$ ns :
Tous les signaux sont à l'état 'U'
- Une initialisation est indispensable
- Comment forcer l'état initial d'une bascule en VHDL ?

Proposition I

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Flip_Flop is
    port (D      : in Std_Logic;
          Clock   : in Std_Logic;
          Q       : out Std_Logic := '0' );
end Flip_Flop;

architecture Comport of Flip_Flop is
begin
    process(Clock)
    begin
        if Rising_Edge(Clock) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```

Proposition II

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Flip_Flop is
    port (D      : in Std_Logic;
          Clock   : in Std_Logic;
          Reset    : in Std_Logic;
          Q       : out Std_Logic);
end Flip_Flop;

architecture Comport of Flip_Flop is
begin
    process(Clock, Reset)
    begin
        if Reset = '1' then
            Q <= '0';
        elsif Rising_Edge(Clock) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```

Conclusion initialisation bascule


- Proposition I
 - ✓ fonctionne en simulation VHDL
 - ✓ ne sera pas synthétisé : "soft"
- Proposition II
 - ✓ fonctionne en simulation VHDL
 - ✓ sera correctement synthétisé : "hard"
 - ✓ fonctionne en simulation après synthèse

Description systèmes séquentiels

Principe :

- Suivre la décomposition d'un système séquentiel
- Décomposition visible dans la description
- Avantages :
 - ✓ description fiable (synthèse)
 - ✓ description lisible
- Inconvénients :
 - ✓ description un peu plus longue (plus de lignes)

Décomposition système séquentiel

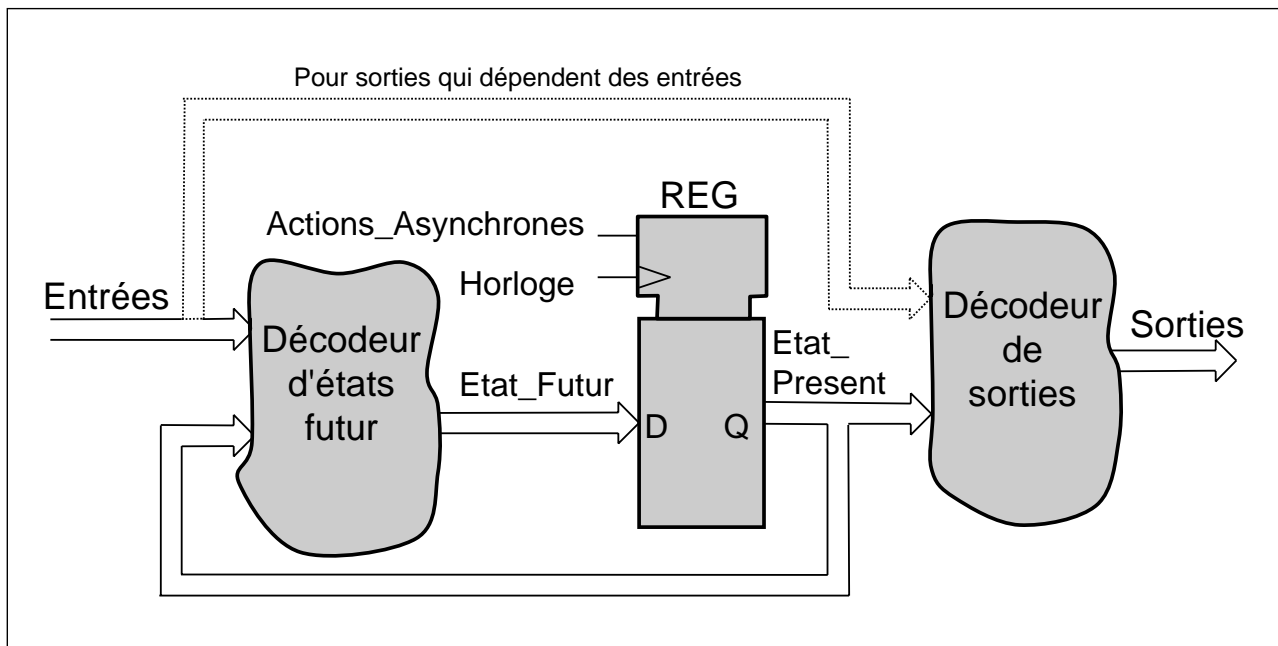

Description système séquentiel

Description décomposée en trois parties :

- Décodeur d'états futur, combinatoire :
 - ✓ description concurrente ou séquentielles (*process*)
- Élément mémoire, séquentiel :
 - ✓ description avec un processus
- Décodeur de sortie, combinatoire :
 - ✓ description concurrente ou séquentielles (*process*)

Syntaxe description système séquentiel

```
architecture Comport of Sys_Seq is
begin
    -- Description concurrente du décodeur d'état futur
    . . .

    Mem: process (Horloge, Entree_Action_Asynch)
    begin
        if (Entree_Action_Asynch = '1') then
            Etat_Present <= Etat_Initial;
        elsif Rising_Edge(Horloge) then
            Etat_Present <= Etat_Futur;
        end if;
    end process;

    -- Description concurrente du décodeur de sorties
    . . .

end Comport;
```

Copy

Description d'un compteur ...

- Compteur 4 bits
- Reset asynchrone actif haut
- Actions synchrones :

Charge	Compte	Description	
'1'	-	charge	Cpt = Valeur
'0'	'1'	compte	Cpt = Cpt + 1
'0'	'0'	maintien	Cpt = Cpt

Ordre de priorité : charge, compte, maintien

... description d'un compteur ...

Traduction "textuelle" du fonctionnement synchrones

Si Charge actif alors	Cpt = Valeur
sinon Compte actif alors	Cpt = Cpt + 1
sinon	Cpt = Cpt

description aisée avec une instruction when...else

```
Cpt_Futur <=
  Valeur          when Charge = '1' else
  Cpt_Present +1 when Compte = '1' else
  Cpt_Present;
```

... description compteur ...

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
--definit les operations arithmetiques
use IEEE.Numeric_Std.all;

entity Compteur is
  port (Charge, Compte : in Std_Logic;
        Horloge, Reset : in Std_Logic;
        Valeur : in Std_Logic_vector(3 downto 0);
        Cpt : out Std_Logic_Vector(3 downto 0)
        );
end Compteur;
```

... description compteur ...

- Description concurrente du décodeur d'états futur

```
architecture Comport of Compteur is
    signal Cpt_futur, Cpt_Present : unsigned(3 downto 0);
begin
    --Description concurrente du décodeur d'états futur
    --ordre de priorite : charge, compte, maintien
    Cpt_Futur <=
        Unsigned(Valeur) when (Charge = '1') else
        Cpt_Present +1    when (Compte = '1') else
        Cpt_Present; -- maintien
```

... description compteur


```
Mem: process (Horloge, Reset)
begin
    if (Reset = '1') then
        Cpt_Present <= (others => '0');
    elsif Rising_Edge(Horloge) then
        Cpt_Present <= Cpt_Futur;
    end if;
end process;

--Mise a jour de l'etat du compteur
Cpt <= Std_Logic_Vector(Cpt_present);

end Comport;
```

Exemple de machine d'état ...

Convention graphe

 


Entrées:

- Transmet, Actif
- Load

Sortie:

- Load

 

... exemple de machine d'état ...

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity UC_Emetteur is
  port ( Transmet, Actif : in Std_Logic;
         Clock, Reset : in Std_Logic;
         Load : out Std_Logic);
end UC_Emetteur;

architecture M_Etat of UC_Emetteur is
  signal Etat_Pres, Etat_Fut : Std_Logic_Vector(1 downto 0);

  --Les constantes permettent de fixer le codage
  --Si modification : seul les constantes sont a corriger.
  constant Attent : Std_Logic_Vector(1 downto 0) := "00";
  constant Charge : Std_Logic_Vector(1 downto 0) := "01";
  constant Emet : Std_Logic_Vector(1 downto 0) := "10";
begin

```



```

--process combinatoire, calcul etat futur
Fut:process (Transmet, Actif, Etat_Present)
begin
  Etat_Futur <= Attent; -- valeur par default
  case Etat_Present is
    when Attent =>
      if Transmet = '1' then
        Etat_Futur <= Charge;
      else
        Etat_Futur <= Attent;
      end if;
    when Charge =>
      Etat_Futur <= Emet;
    when Emet =>
      if Transmet = '0' and Actif = '0' then
        Etat_Futur <= Attent;
      else
        Etat_Futur <= Emet;
      end if;
    when others =>
      Etat_Futur <= Attent;
  end case;
end process;

```

Copyright

... exemple de machine d'état

```

--processus de memorisation
Mem:process (Clock, Reset)
begin
  if Reset = '1' then
    -- reset asynchrone prioritaire
    Etat_Present <= Attent;
  elsif Rising_Edge(Clock) then
    Etat_Present <= Etat_Futur;
  end if;
end process;

-- equations combinatoire de sortie
Load <= '1' when Etat_Present = Charge else '0';

end M_Etat;

```

Design re-use

Descriptions paramétrables

Design re-use ...

- Objectifs :
 - ✓ augmenter la productivité de descriptions
 - ✓ obtenir des descriptions lisibles et fiables
 - ✓ disposer de description portables
 - ✓ gain de temps : *Time to Market*
- Comment :
 - ✓ améliorer l'écriture des descriptions
 - ✓ bénéficier des performances du VHDL

... design re-use

- Ecrire des descriptions paramétrables
 - ✓ Paramètres modifiés pour la synthèse
 - ✓ Module synthétisé aura une taille fixe
- Taille des vecteurs doit être modifiable
- Utilisation des attributs indispensables
- Plusieurs possibilités de descriptions paramétrables

Défi

- Etre capable de réaliser un système répondant aux caractéristiques (vitesse-performance) dans le temps imparti
 - ✓ Travail 100% à la main impossible
 - ✓ Sans réutilisation impossible d'utiliser toutes les capacités des FPAGs !
 - ✓ Nécessite de réutiliser des composants
 - ✓ Nouvelle méthodologie indispensable

Descriptions réutilisables

- Respecter des règles de méthodologies
=> thème a été traité dans la présentation précédente
 - ✓ Identificateurs, mots réservés, ...
 - ✓ Structure description système combinatoire avec process
 - ✓ Structure description système séquentiel
- Description simple et lisible
- Commentaires dans la description
- Une seule fonction par module VHDL
 - ✓ Compteur Up/Dn, Registre à décalage, ...

Descriptions paramétrables

- Solutions possibles :
 - ✓ taille des vecteurs définie par les déclarations dans l'entité
 - ✓ taille des vecteurs définie dans un paquetage
→ sous-type, constante
 - ✓ Utilisation de constantes génériques (*generic*)
 - ✓ Utilisation de vecteurs non contraints

=> utilisation des attributs indispensable

Design re-use et Outils

- Certains synthétiseurs ne supportent pas le VHDL utilisé pour les descriptions paramétrables.
- Génériques et non contraint
 - ✓ utilisable uniquement avec des outils performants !
- Solution portable sur tous les outils :
 - ✓ taille définie par les déclarations dans l'entité
 - ✓ définir des constantes ou sous-types dans un paquetage

Descriptions paramétrables, taille définie dans l'entité ...

- Signaux internes basés sur la taille des vecteurs déclarés dans l'entité

```
entity Exemple is
  port(...
    Vect_o : out Std_logic_Vector(9 downto 0));
end Exemple;
architecture Comport of Exemple is
  signal Vect_s : Std_logic_Vector(Vect_o'range);
begin
  ...
end Comport;
```

... taille définie dans l'entité ...

- Exemple compteur 4 bits

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use IEEE.Numeric_Std.all;

entity Cpt4_e is
    port(Reset_i    : in  Std_logic;
          Clock_i    : in  Std_logic;
          Cpt_o      : out Std_logic_Vector(3 downto 0);
          Cpt_Max_o  : out Std_logic );
end Cpt4_e;
architecture Comport of Cpt4_e is
    signal Cpt_s : Unsigned(Cpt_o'range);
    ...
```

... taille définie dans l'entité ...

```
...
begin
    process(Reset_i, Clock_i)
    begin
        if Reset_i = '1' then
            Cpt_s <= (others => '0');
        elsif Rising_Edge(Clock_i) then
            Cpt_s <= Cpt_s + 1;
        end if;
    end process;
    --Affectation des sorties
    Cpt_o      <= Std_logic_Vector(Cpt_s);
    Cpt_Max_o <= '1' when Cpt_s = (2**Cpt_o'length)-1 else
        '0';
end Comport;
```

Descriptions paramétrables avec un paquetage

- Déclarer un sous-type dans un paquetage
- Définir la taille des vecteurs en déclarant une constante dans un paquetage
- Même constante pour toutes les descriptions
- Sous-type et constante visible partout

Déclaration d'un paquetage ...

- Syntaxe :

```
package My_Tools is  
    --zone de déclaration du paquetage  
end My_Tools;  
  
package body My_Tools is  
    --zone de déclaration du corps du paquetage  
end My_Tools;
```

- Par défaut :
 - ✓ paquetage placé dans la bibliothèque *work*

Les types

- Tout objet manipulé doit avoir un type
- Définir des objets personnalisés
- Utile pour paquetages, spécifications et test benches
- Présentation de types pour les signaux et variables uniquement

Le sous-type (subtype)

- Restriction des valeurs d'un type
- Hérite des opérations prédéfinies pour le type
- Exemple :

– limitation des valeurs du type *integer*

```
subtype T_Integer_0a15 is integer range 0 to 15;
```

– Explicite un sous-type pour un bus

```
subtype T_Bus_Adr is Std_Logic_Vector(9 downto 0);
```


Type énuméré

- Type pour une machine d'états :

```
type Type_Etat is (Init, Run, Stop, Att, Fin)  
signal Etat_Pres, Etat_Fut : Type_Etat;
```

Remarque :

Le codage de la machine d'état sera défini lors de la synthèse. Il faudra vérifier les options du synthétiseur et faire les choix souhaités.

Type de tableau de vecteur

- Construction d'un tableau de vecteur

```
type Type_Tab_Vect is array (natural range <> )  
                        of Std_logic_Vector(7 downto 0);
```

Tableau non contraint (taille non définie)

- Exemple : chaîne de caractères

```
--ce type est définit dans le paquetage standard  
type string is array (positive range <> )  
                        of caractere;
```

Déclaration dans le packaging

- Déclaration de sous-type et/ou de constante :

```
package My_Define is  
  subtype T_Reg is Std_Logic_Vector(15 downto 0);  
  constant Taille_Vect : Natural := 16;  
end My_Define;
```

Description paramétrable avec packaging

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;My_Tools is  
  
--Appel au packaging personnel  
use Work.My_Define.all;  
  
entity Nom_Entite is  
  port (Signal_i : in Std_Logic;  
        Vect_i   : in Std_Logic_Vector  
                (Taille_Vect-1 downto 0);  
        ...  
        Reg_o    : out T_Reg  
        );  
end Nom_Entite;
```

Descriptions paramétrables avec constante générique

- Déclarer des constantes *generic* dans l'entité
- Valeurs des constantes définies lors de chaque instanciation du composant
- La même description peut-être utilisée avec des tailles différentes

Les constantes génériques ...

- Déclaration de constantes génériques dans l'entité :

```
entity Nom_Entite is  
  generic (Const0_g : Type_0 := Val_Default_0;  
           ...  
           Constm_g : Type_m := Val_Default_m);  
  port (Nom_Port_0 : mode Type_A;  
        ...  
        Nom_Port_n : mode Type_Z);  
end Nom_Entite;
```

... constantes génériques ...

- Valeurs des constantes fixées lors de chaque instantiation du composant :

```
label: Nom_Composant
  generic map (Const_0_g =>Valeur_0,
               ...
               Const_m_g =>Valeur_m)
  port map (port1=>signal1,
            ...
            portn=>signaln);
```

Exemple description générique ...

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity RegN_en is
  generic( N_g : Positive range 1 to 31 := 4);
  port(Horloge_i : in Std_Logic;
        Reset_i   : in Std_Logic;
        Enable_i  : in Std_Logic;
        Data_i    : in Std_Logic_Vector(N_g-1 downto 0);
        Reg_o     : out Std_Logic_Vector(N_g-1 downto 0)
        );
end RegN_en;
```

```

architecture Comport of RegN_en is
    signal Reg_s : Std_Logic_Vector(Reg_o'range);
                                -- ou (N_g-1 downto 0)
begin

    process(Reset_i, Horloge_i)
    begin
        if Reset_i = '1' then
            Reg_s <= (others => '0');
        elsif Rising_Edge(Horloge_i) then
            if Enable_i = '1' then
                Reg_s <= Data_i;
            end if;
        end if;
    end process;

    --Affectation de la sortie
    Reg_o <= Reg_s;

end Comport;

```

... exemple description générique ...

```

entity Exemple is
    ...
end Exemple;

architecture Struct of Exemple is

    component RegN_en is
        generic( N_g : Positive range 1 to 16 := 4);
        port(Horloge_i : in Std_Logic;
            Reset_i    : in Std_Logic;
            Enable_i   : in Std_Logic;
            Data_i     : in Std_Logic_Vector(N_g-1 downto 0);
            Reg_o      : out Std_Logic_Vector(N_g-1 downto 0)
        );
    end component;

    ...

```

... exemple description générique

```
signal En_s      : Std_Logic;
signal Valeur_s  : Std_Logic_Vector(7 downto 0);
signal Sortie_s  : Std_Logic_Vector(7 downto 0);
...
begin
...
--Intanciation d'un registre 8 bits
Reg8: RegN_en
  generic map ( N_g => 8
               )
  port map(Horloge_i => Horloge_i,
           Reset_i   => Reset_i,
           Enable_i  => En_s;
           Data_i    => Valeur_s,
           Reg_o     => Sortie_s
           );
...

```

Descriptions paramétrables avec des vecteurs non contraint

- Il est possible de déclarer un vecteur sans dimension (*unconstrained*)
- La taille du vecteur sera définie lors de l'instanciation du composant
- Il n'est pas nécessaire de déclarer un générique
- La description **seule** n'est pas synthétisable

Vecteur non contraint

- La déclaration du type `Std_Logic_Vector` est par définition non contraint :

```
type Std_Logic_Vector is  
    array(natural range<>) of Std_Logic;
```

- Au lieu de spécifier la taille lors de la définition, nous le ferons lors de l'instanciation du composant.

Exemple description paramétrable avec non contraint...

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;  
  
entity Reg_en is  
    port(Horloge_i : in Std_Logic;  
        Reset_i   : in Std_Logic;  
        Enable_i  : in Std_Logic;  
        Data_i    : in Std_Logic_Vector;  
        Reg_o     : out Std_Logic_Vector  
        );  
end Reg_en;
```

```

architecture Comport of Reg_en is
    signal Reg_s : Std_Logic_Vector(Reg_o'range);
begin

    process(Reset_i, Horloge_i)
    begin
        if Reset_i = '1' then
            Reg_s <= (others => '0');
        elsif Rising_Edge(Horloge_i) then
            if Enable_i = '1' then
                Reg_s <= Data_i;
            end if;
        end if;
    end process;

    --Affectation de la sortie
    Reg_o <= Reg_s;

end Comport;

```

... exemple avec non contraint ...

```

entity Exemple is
    ...
end Exemple;

architecture Struct of Exemple is

    component Reg_en is
        port(Horloge_i : in Std_Logic;
            Reset_i    : in Std_Logic;
            Enable_i   : in Std_Logic;
            Data_i      : in Std_Logic_Vector;
            Reg_o       : out Std_Logic_Vector );
    end component;

    ...

```


... exemple avec non contraint

```
--Déclaration de signaux internes
signal En_s      : Std_Logic;
signal Val_s     : Std_Logic_Vector(7 downto 0);
signal Val_Mem_s : Std_Logic_Vector(7 downto 0);

begin
  --Intanciation d'un registre 8 bits
  Reg8: Reg_en
    port map(Horloge_i => Horloge_i,
             Reset_i   => Reset_i,
             Enable_i  => En_s;
             Data_i    => Val_s,
             Reg_o     => Mem_s      ) ;


  ...
```

Autres possibilités :

- Utiliser des IPs du marché
 - ✓ Full VHDL : modifiable, mais cher
 - ✓ Netlist : plus modifiable, valable pour une technologie
 - ✓ Important : disposer d'un modèle et d'un banc de test
- Utiliser les mega-fonctions proposées par les fabricants de FPGAs
 - ✓ Attention: solution non portable


MegaWizard de Altera ...

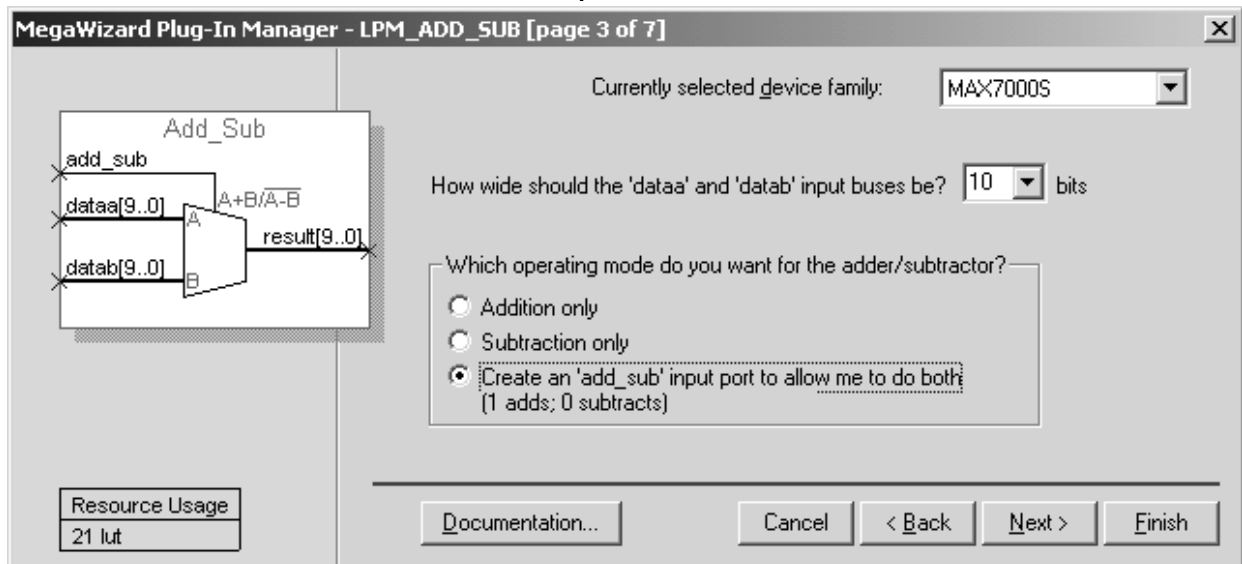- Génération automatique de mega-fonction
 - ✓ Attention : utilisable uniquement avec FPGAs Altera



.. MegaWizard de Altera

- Possibilité de choisir un pipeline

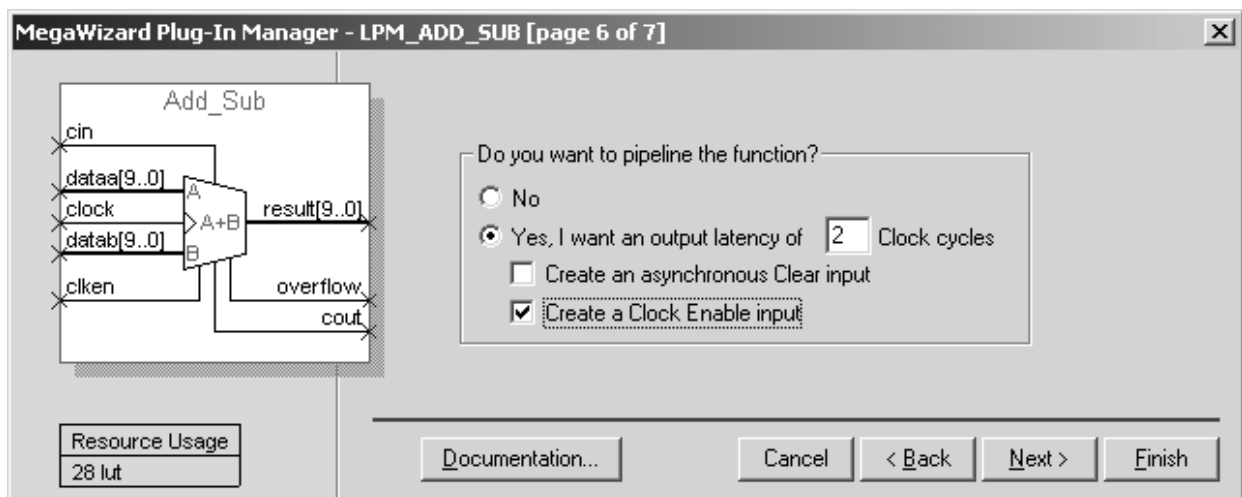

Instructions avancées du VHDL

- Instruction concurrente
 - ✓ for ... generate et if ... generate
 - doit être utilisée dans la zone :
architecture - begin - <ICI> - end
- Instruction séquentielle
 - ✓ for ... loop
 - doit être utilisée dans les zones :
process - begin - <ICI> - end
function - begin - <ICI> - end
procedure - begin - <ICI> - end

Instruction for ... generate

- Instruction concurrente, syntaxe :

```
--Le label est obligatoire
Label: for I in Domaine_de_Variation generate
  [ Zone de déclaration ..
begin]
  -- instructions concurentes
end generate;
```

- Cas avec domaine de variation croissant :

```
Label: for I in Entier_A to Entier_B generate
  -- instructions concurentes
end generate;
```

Exemple instruction for ... generate ...

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use IEEE.Numeric_Std.all;

entity Bin_Lin is
    port (Bin_i : in Std_Logic_Vector(2 downto 0);
          Lin_o : out Std_Logic_Vector(7 downto 0) );
end Bin_Lin;

architecture Flot_Don_Gen of Bin_Lin is
begin
    Boucle: for I in 0 to 7 generate
        Lin_o(I) <= '1' when Unsigned(Bin_i) >= I else '0';
    end generate Boucle;
end Flot_Don_Gen;
```

... exemple instruction for ... generate ...

Ce qui correspond à :

```
architecture Flot_Don of Bin_Lin is
begin
    Lin_o(0) <= '1' when Bin_i >= "000" else '0';
    Lin_o(1) <= '1' when Bin_i >= "001" else '0';
    Lin_o(2) <= '1' when Bin_i >= "010" else '0';
    Lin_o(3) <= '1' when Bin_i >= "011" else '0';
    Lin_o(4) <= '1' when Bin_i >= "100" else '0';
    Lin_o(5) <= '1' when Bin_i >= "101" else '0';
    Lin_o(6) <= '1' when Bin_i >= "110" else '0';
    Lin_o(7) <= '1' when Bin_i >= "111" else '0';
end Flot_Don;
```

Instruction if ... generate

- Instruction concurrente, syntaxe :

```
--Le label est obligatoire
Label: if Condition generate
  [ Zone de déclaration ..
begin]
  -- instructions concurentes
end generate;
```

Exemple : for..generate & if...generate

```
-- Description d'un additionneur 4 bits |-----
library IEEE;
  use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Add4 is
  port (Nbr_A_i, Nbr_B_i :
        in Std_Logic_Vector(3 downto 0);
        Carry_o : out Std_Logic;
        Somme_o : out Std_Logic_Vector(3 downto 0));
end Add4;

architecture Struct of Add4 is
  component Add1
    port (A_i, B_i, C_i : in Std_Logic;
          S_o, C_o : out Std_Logic );
  end component;
  for all : Add1 use entity work.Add1(Logique);

  signal Vect_C_s : Std_logic_Vector(3 downto 0);
```

... exemple : for..generate & if...generate

begin

StrucAdd: **for** I **in** 0 **to** 3 **generate**

--Premier addtionneur : pas de C_i, add simplifié

Addler: **if** I = 0 **generate**

Somme_o(I) <= Nbr_A_i(I) xor Nbr_B_i(I);

Vect_C_s(I) <= Nbr_A_i(I) and Nbr_B_i(I);

end generate;

Add_N: **if** I > 0 **generate**

I_Add: Add1 **port map** (A_i => Nbr_A_i(I),

B_i => Nbr_B_i(I),

C_i => Vect_C_s(I-1),

S_o => Somme_o(I),

C_o => Vect_C_s(I));

end generate;

end generate;

--affectation du Carry de sortie

Carry_o <= Vect_C_s(3);

end Struct;

Instruction for ... loop ...

- Instruction séquentielle, syntaxe :

```
[Label:] for I in Domaine_de_variation loop  
    --zone pour instructions séquentielles  
end loop;
```

- Cas avec domaine de variation croissant :

```
[Label:] for I in Entier_A to Entier_B loop  
    --zone pour instructions séquentielles  
end loop;
```

... instruction for ... loop ...


- Exemple d'utilisation :

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Parite is
  port (Vect_i : in  Std_Logic_Vector(7 downto 0);
        Par_o   : out Std_Logic
        );
end Parite;
```

... instruction for ... loop ...
 
```
architecture Comport of Parite is  --[a]
begin
  process(Vect_i)
    variable Par_v : Std_logic := '0';
  begin
    for I in 0 to Vect_i'length-1 loop
      if Vect_i(I) = '1' then
        Par_v := not Par_v;
      end if;
    end loop;
    Par_o <= Par_v;
  end process;
end Comport;
```



ERREUR

... instruction for ... loop ...

- Ce qui correspond à :

```
architecture Equation of Parite is
begin
  --La parite est calculee avec une equation
  Par_o <= Vect_i(7) xor Vect_i(6) xor
           Vect_i(5) xor Vect_i(4) xor
           Vect_i(3) xor Vect_i(2) xor
           Vect_i(1) xor Vect_i(0);
end Equation;
```

Rem : La variable n'apparaît plus !

Module Master ReCo

Design re-use

Annexes

-
- Informations pratiques sur le VHDL avec exemples
http://www.alse-fr.com/tech_corner.html
 - Normes IEEE
<http://www.ieee.com/>
 - Informations des vendeurs d'outils EDA
<http://www.vhdl.org/>

Les mots réservés du VHDL93 ...

abs	body	elsif
access	buffer	end
after	bus	entity
alias		exit
all	case	
and	component	file
architecture	configuration	for
array	constant	function
assert		
attribute	disconnect	generate
	downto	generic
begin		group
block	else	guarded

... mots réservés du VHDL93 ...

if	mod	others
impure		out
in		
inertial	nand	
inout	new	package
is	next	port
	nor	postponed
label	not	procedure
library	null	process
linkage		protected
loop	of	pure
	on	
map	open	range
	or	record

... mots réservés du VHDL93

register	sll	use
reject	sra	variable
rem	srl	
report	subtype	wait
return		when
rol	then	while
ror	to	with
	transport	
select	type	xnor
severity		xor
signal	unaffected	
shared	units	
sla	until	

Historique normes du langage VHDL ...

- 1980 : Début du projet financé par le DoD
- 1987 : Standard IEEE Std 1076-1987 (VHDL 87)
- 1993 : Standard IEEE Std 1164-1993 (Std_Logic_1164)
- 1993 : Standard IEEE Std 1076-1993 (VHDL 93)
- 2000 : Standard IEEE Std 1076-2000 (VHDL 2000)
- 2002 : Standard IEEE Std 1076-2002 (VHDL 2002)
- 2008 : Standard IEEE Std 1076-2008 (VHDL 2008)
 - ✓ actuellement pas accepté par les outils EDA!

... historique normes du langage VHDL ...

- 1995 : Standard IEEE Std 1076.4
 - ✓ Vital_Primitive et Vital_Timing pour la simulation après P-R
- 1997 : Standard IEEE Std 1076.3
 - ✓ Normalisation des paquetages Numeric_Bit et Numeric_Std
- 1999 : Standard IEEE Std 1076.6
 - ✓ Normalisation de la syntaxe pour la synthèse RTL:
Standard for VHDL Register Transfer Level Synthesis
- 2004 : Standard IEEE Std 1076.6 -2004
 - ✓ Evolution de la syntaxe pour la synthèse RTL, pas de changement significatif.

... historique normes du langage VHDL

Autres étapes de l'historique

- 1994 : Approbation ANSI (ANSI/IEEE Std 1076-1993)
- 1996 : Standard IEEE Std 1076.2 (Mathematical Packages)

Autres normalisations

- 1999 : Standard IEEE-1076.1, VHDL-AMS (modélisation mixte)

Références EIVD

- Présentations des collègues
 - ✓ Serge Boada
 - ✓ Maurice Gaumain
- Manuels VHDL
 - ✓ Darryl Gauthey
 - ✓ Claude Guex
 - ✓ Michel Salamin
 - ✓ Yves Sonnay

Références bibliographiques ...

- [1] Manuel VHDL, synthèse et simulation, Etienne Messerli. HEIG-VD, 2007
- [2] VHDL, Introduction à la synthèse logique, Philippe Larcher, Eyrolles, 1997 (Livre simple et facile d'accès, très bien pour les étudiants)
- [3] Le langage VHDL, J. Weber & M. Meaudre, Dunod, 2001
(Bon livre pour débuter en VHDL)
- [4] VHDL. Méthodologie de design et techniques avancées. Thierry Schneider, Dunod, 2001
- [5] VHDL for Engineers, Kenneth L. Short, 2008, Pearson International (très bien)
- [6] VHDL-2008 Just the new stuff, Peter L. Ashenden, Jim Lewis, MK publishers, 2008
- [7] Digital System Design with VHDL, 2000, Mark Zwolinski, Prentice Hall
- [8] VHDL du langage à la modélisation, Airiau & Bergé & Olive & Rouillard, édition 1990 et 1996, PPUR (référence pour les instructions VHDL)
- [9] VHDL Made Easy !, D. Pellerin et D. Taylor, Hardcover, 1996

... références bibliographiques

Normes IEEE:

- [10] IEEE Standard VHDL Language Reference Manual (VHDL-1993), IEEE 1076-1993
- [11] IEEE Standard Multivalued Logic System for VHDL Model Interoperability, IEEE Std 1164-1993
- [12] IEEE Standard VHDL Synthesis Packages, IEEE-1076.3, 1997
Définit en outre le paquetage Numeric_Std, avec les types Unsigned et Signed.
- [13] IEEE Standard for VHDL Register Transfer Level Synthesis, IEEE 1076.6-1999

Guides de référence et articles

Guides de références:

- [14] The VHDL Golden Reference Guide, compatible IEEE std 1076-2002
disponible chez : Doulos, <http://www.doulos.com/>
- [15] ACTEL HDL Coding, Style guide, ACTEL, Edition 2003
disponible en PDF sur le site <http://www.actel.com/>

Articles:

- [16] Circuits programmables et langages de conception, une évolution en parallèle, C. Guex & E. Messerli, Revue Vision 1998, EIVD
- [17] Conception numérique: Description VHDL et synthèse, D. Gauthey & E. Messerli, Revue Vision 2000, EIVD

Références de cours VHDL

- [a] Cours Expert VHDL, design & verification, Doulos
présenté par Bertrand Cuzeau, septembre 2001, 2002
- [b] Le Langage VHDL pour la Conception et le Test des Circuits Logiques Programmables, A.L.S.E., Paris, Bertrand Cuzeau, juin 1999.
- [c] Cours : VHDL tout simplement ..., Multi Video Designs, M. E. Garcia, mars 2000
- [d] Conception numérique : méthode et langage VHDL, Etienne Messerli, HEIG-VD, édition 2000 à 2005
- [e] Cours VHDL avancé, Etienne Messerli, HEIG-VD, 2004 à 2007
- [f] Cours VHDL avancé INSA, Rennes, France, Etienne Messerli, 2007 à 2009

Liens internet

- Informations pratiques sur le VHDL avec exemples
http://www.alse-fr.com/tech_corner.html
- Normes IEEE
<http://www.ieee.com/>
- Informations des vendeurs d'outils EDA
<http://www.vhdl.org/>

FIN présentation VHDL !

Questions

