

# Conception de Systèmes Numériques sur FPGA

## Conception Full Synchrone

Yann Thoma

Reconfigurable and Embedded Digital Systems Institute  
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud




This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Février 2017


 
# Pourquoi "Full synchrone"?


- Avantages de la conception full synchrone:
  - Permet une abstraction, facilite la conception
  - Evolution prédictible, changement vu au prochain flancs
  - Retard identique pour chaque sortie de flip-flop
  - Analyse statique permet de déterminer la fréquence maximum de fonctionnement
  - Arbre d'horloge prédéfini dans les PLDs
    - ⇒ Très bonne intégration des designs full synchrone




# Type de conception

- Pseudo-synchrone
  - L'horloge d'un flip-flop dépend du ou des flip-flops précédents
- Full synchrone
  - Toutes les flip-flops sont synchronisées par le même signal d'horloge
 
# Compteur pseudo synchrone (ripple counter)




## Compteur pseudo synchrone

 

# Compteur pseudo synchrone: Analyse


- Construction très simple
- Pas synchrone, donc:
  - Retard variable pour chaque sortie
  - Retard cellule  $N$  :  $T_n = N \times tp$
  - Très difficile à tester (vérification timing)
  - Possible que la sortie change après le flanc suivant de l'horloge
- Très mauvaise intégration dans des PLDs

# Compteur full synchrone

 



## Compteur synchrone

 


# Compteur full synchrone: Analyse

- Construction plus complexe
- Synchrone, donc:
  - Retard identique pour chaque sortie indépendant de la taille du compteur
  - Vérification simple de la fréquence maximum :

$$F_{max} < \frac{1}{t_{pDFF} + t_{pCOMB} + t_{set} - u_{pDFF}}$$



- Mauvais fonctionnement impossible si  $F > F_{max}$
- Très bonne intégration dans des PLDs
- Arbre d'horloge dans les PLDs => timing garanti !

# Analyse statique des temps

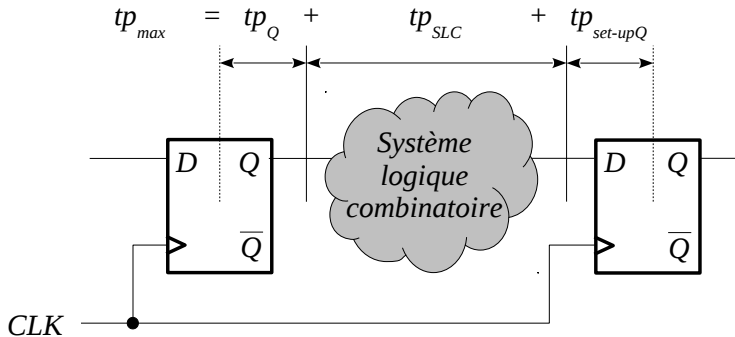

- Dès lors: si  $F_{sys} \leq F_{max}$  le fonctionnement est garanti!

# Problème avec gated clock

  


# Problème avec gated clocks

- Analyse bascule  $Q_1$  :
  - $Q_0$  arrivera TOUJOURS après le flanc montant
  - $Q_1$  sera mis à jour au prochain flanc
  - Fonctionnement indépendant des timings du circuit
- Analyse bascule  $Q_2$  :
  - $Q_0$  arrivera TOUJOURS après le flanc montant
  - Mais le flanc montant de  $Clk_{gated}$  est retardé !
  - Risque que la bascule  $Q_2$  voit le changement de  $Q_0$  durant le même flanc
  - Fonctionnement dépend timings portes & connections !!
 
# Arbre d'horloge

- Dans un PLD il y a un arbre d'horloge pré-cablé
- L'arbre garanti que *tous* les flip-flops voient l'horloge au même instant
- L'arbre doit être équilibré




# Full synchrone: validation

- Avec une conception full synchrone,
  1. Une simulation comportementale
  2. Et une analyse statique des timings
- Permettent de valider le système
- Attention toutefois aux entrées/sorties...
  - Partie la plus délicate à vérifier/tester
 
# Entrées-sorties


- Pas de contraintes sur les sorties
- Sur les entrées: problème






# Entrées-sorties

- Synchronisation de l'entrée

 

 
# Entrées-sorties

- Solution: Double synchronisation de l'entrée


 
# Plusieurs domaines d'horloge

- Les designs complexes ont à l'heure actuelle plusieurs domaines d'horloge
- Les FPGAs ont plusieurs arbres d'horloge
- Problème: synchroniser les domaines



# Plusieurs domaines d'horloge

- Une solution: utilisation de FIFOs asynchrones pour séparer les domaines
- En général offerts par les fabricants
- Une horloge pour l'entrée et une pour la sortie

