

Conception de Systèmes Numériques sur FPGA

Compteur de '1's

Yann Thoma

Reconfigurable and Embedded Digital Systems Institute
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Février 2017

- 1 Compteur de '1's
- 2 Arbre
- 3 Pipeline
- 4 Récursif
- 5 Un seul additionneur
- 6 Convertisseur parallèle-série
- 7 Multiplexeur d'entrée
- 8 Processeur spécialisé

Etude de cas

- **Enoncé du problème:**
 - Réaliser un composant capable de compter le nombre de 1 présentés à son entrée
 - Taille de l'entrée: 64 bits
 - Taille de la sortie: 7 bits
 - Pas de contrainte de temps

Déclaration d'entité


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity OneCtr is
port (
    clk: in std_logic;
    rst: in std_logic;
    start: in std_logic;
    InPort: in std_logic_vector(63 downto 0);
    OutPort: out std_logic_vector(6 downto 0)
);
end OneCtr;
```

Architectures possibles

- Arbre d'additionneurs
- Arbre d'additionneurs en pipeline
- Un seul additionneur
- Convertisseur parallèle-série
- Multiplexeur d'entrée
- Processeur spécialisé

Arbre

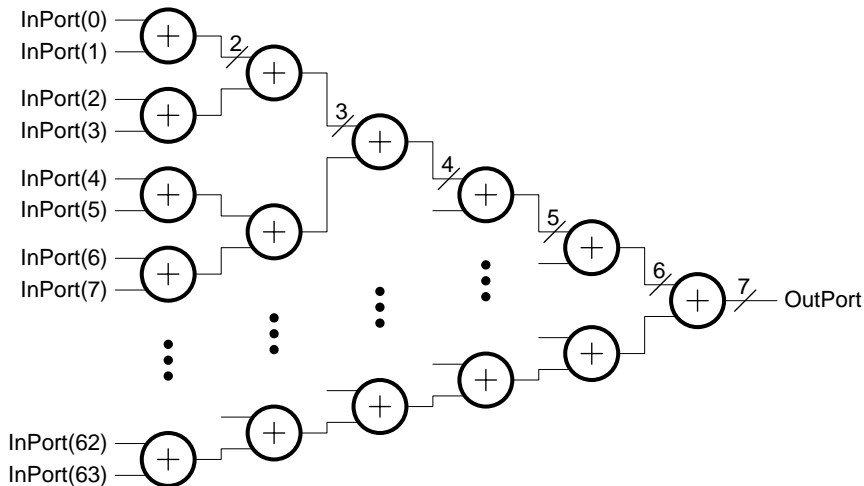

```
architecture combinatorial of OneCtr is

type inter1_type is array(0 to 63) of std_logic_vector(0 downto 0);
signal inter1: inter1_type;
type inter2_type is array(0 to 31) of std_logic_vector(1 downto 0);
signal inter2: inter2_type;
type inter3_type is array(0 to 15) of std_logic_vector(2 downto 0);
signal inter3: inter3_type;
type inter4_type is array(0 to 7) of std_logic_vector(3 downto 0);
signal inter4: inter4_type;
type inter5_type is array(0 to 3) of std_logic_vector(4 downto 0);
signal inter5: inter5_type;
type inter6_type is array(0 to 1) of std_logic_vector(5 downto 0);
signal inter6: inter6_type;

component adder
generic ( SIZE: integer:=2);
port (input1,input2: in std_logic_vector(SIZE-1 downto 0);
      output: out std_logic_vector(SIZE downto 0));
end component;
```

```
begin
gen1: for i in 0 to 31 generate
    inter1(2*i)(0) <= InPort(2*i);
    inter1(2*i+1)(0) <= InPort(2*i+1);
    add: adder
    generic map(SIZE=>1)
    port map(
        input1=>inter1(2*i), input2=>inter1(2*i+1), output=>inter2(i));
end generate;

gen2: for i in 0 to 15 generate
    add: adder
    generic map(SIZE=>2)
    port map(
        input1=>inter2(2*i), input2=>inter2(2*i+1), output=>inter3(i));
end generate;

gen3: for i in 0 to 7 generate
    add: adder
    generic map(SIZE=>3)
    port map(
        input1=>inter3(2*i), input2=>inter3(2*i+1), output=>inter4(i));
end generate;
```



```
gen4: for i in 0 to 3 generate
  add: adder
  generic map(SIZE=>4)
  port map(
    input1=>inter4(2*i), input2=>inter4(2*i+1), output=>inter5(i));
end generate;
gen5: for i in 0 to 1 generate
  add: adder
  generic map(SIZE=>5)
  port map(
    input1=>inter5(2*i), input2=>inter5(2*i+1), output=>inter6(i));
end generate;
gen6: for i in 0 to 0 generate
  add: adder
  generic map(SIZE=>6)
  port map(
    input1=>inter6(2*i), input2=>inter6(2*i+1), output=>OutPort);
end generate;

end combinatorial;
```

Pipeline

```
architecture pipeline of OneCtr is

type inter1_type is array(0 to 63) of std_logic_vector(0 downto 0);
signal inter1: inter1_type;
type inter2_type is array(0 to 31) of std_logic_vector(1 downto 0);
signal inter2: inter2_type;
type inter3_type is array(0 to 15) of std_logic_vector(2 downto 0);
signal inter3: inter3_type;
type inter4_type is array(0 to 7) of std_logic_vector(3 downto 0);
signal inter4: inter4_type;
type inter5_type is array(0 to 3) of std_logic_vector(4 downto 0);
signal inter5: inter5_type;
type inter6_type is array(0 to 1) of std_logic_vector(5 downto 0);
signal inter6: inter6_type;

component adderreg
generic ( SIZE: integer:=2);
port (clk, rst: in std_logic;
      input1,input2: in std_logic_vector(SIZE-1 downto 0);
      output: out std_logic_vector(SIZE downto 0));
end component;
```

```
begin
gen1: for i in 0 to 31 generate
    inter1(2*i)(0) <= InPort(2*i);
    inter1(2*i+1)(0) <= InPort(2*i+1);
    add: adderreg
    generic map(SIZE=>1)
    port map(clk=>clk, rst=>rst, input1=>inter1(2*i),
             input2=>inter1(2*i+1), output=>inter2(i));
end generate;

gen2: for i in 0 to 15 generate
    add: adderreg
    generic map(SIZE=>2)
    port map(clk=>clk, rst=>rst, input1=>inter2(2*i),
             input2=>inter2(2*i+1), output=>inter3(i));
end generate;


gen3: for i in 0 to 7 generate
    add: adderreg
    generic map(SIZE=>3)
    port map(clk=>clk, rst=>rst, input1=>inter3(2*i),
             input2=>inter3(2*i+1), output=>inter4(i));
end generate;
```

```
gen4: for i in 0 to 3 generate
  add: adderreg
  generic map(SIZE=>4)
  port map(clk=>clk,rst=>rst,
    input1=>inter4(2*i),input2=>inter4(2*i+1),output=>inter5(i));
end generate;
gen5: for i in 0 to 1 generate
  add: adderreg
  generic map(SIZE=>5)
  port map(clk=>clk,rst=>rst,
    input1=>inter5(2*i),input2=>inter5(2*i+1),output=>inter6(i));
end generate;
gen6: for i in 0 to 0 generate
  add: adderreg
  generic map(SIZE=>6)
  port map(clk=>clk,rst=>rst,
    input1=>inter6(2*i),input2=>inter6(2*i+1),output=>OutPort);
end generate;

end pipeline;
```

Version récursive

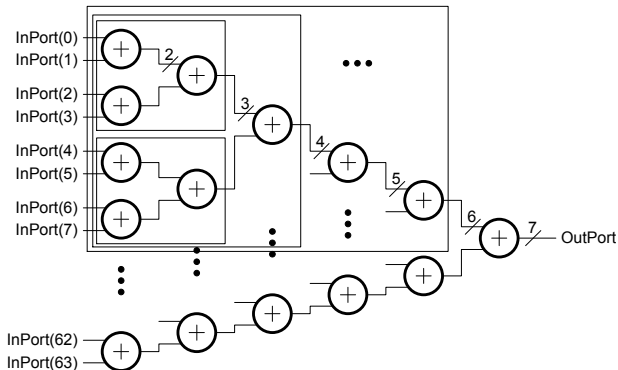- Une structure telle que celle-ci est récursive!
- ⇒ Implémentation récursive...
 - A chaque niveau:
 - 2 sous-blocs
 - 1 additionneur



Version récursive

Partie déclarative

```
architecture struct of OneCtr is

    component OneCtr
        generic (SIZE: integer:=8);
        port (
            InPort: in std_logic_vector (SIZE-1 downto 0);
            OutPort: out std_logic_vector (ilog(SIZE+1) downto 0)
        );
    end component;

    signal op1: std_logic_vector (ilog(SIZE+1) downto 0);
    signal op2: std_logic_vector (ilog(SIZE+1) downto 0);
    signal OutPortInt0: std_logic_vector (ilog(SIZE/2+1) downto 0);
    signal OutPortInt1: std_logic_vector (ilog(SIZE-SIZE/2+1) downto 0);

begin

    ....
```

Version récursive

Si la taille des entrées est 1

```
gen1: if SIZE=1 generate
      OutPort(0) <= InPort(0);
      OutPort(1) <= '0';
end generate;
```

Version récursive

Instanciation des sous-blocs si nécessaire

```
genmix: if (SIZE>1) generate
  c0: OneCtr
  generic map (SIZE=>SIZE/2)
  port map (
    InPort=>InPort (SIZE/2-1 downto 0),
    OutPort=>OutPortInt0
  );

  c1: OneCtr
  generic map (SIZE=>SIZE-SIZE/2)
  port map (
    InPort=>InPort (SIZE-1 downto SIZE/2),
    OutPort=>OutPortInt1
  );

  ...
```


Version récursive

Préparation des opérandes et addition

```
process (OutPortInt0)
begin
    op1 <= (others => '0');
    op1 (ilog(SIZE/2+1) downto 0) <= OutPortInt0;
end process;


process (OutPortInt1)
begin
    op2 <= (others => '0');
    op2 (ilog(SIZE-SIZE/2+1) downto 0) <= OutPortInt1;
end process;

OutPort <= std_logic_vector(unsigned(op1) + unsigned(op2));

end generate;
```

Récursion: potentiels

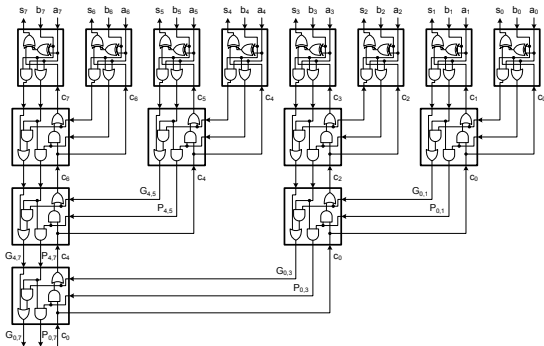- Les utilisations peuvent être variées
- Exemples:
 - Arbre d'additionneurs
 - Arbre de multiplexeurs
 - Réseau de neurones en couche
 - Additionneur à anticipation de retenue





Un seul additionneur

```
architecture oneadder of OneCtr is
begin

    process(InPort)
        variable res: std_logic_vector(6 downto 0);
    begin
        res:=(others=>'0');
        for i in 0 to 63 loop
            res:=res+InPort(i);
        end loop;
        OutPort<=res;
    end process;
end oneadder;
```

Un seul additionneur

  

Convertisseur parallèle-série


```
architecture PISO of OneCtr is
    signal input: std_logic_vector(63 downto 0);
    signal output: std_logic_vector(6 downto 0);
begin

    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if start='1' then
                input<=InPort;
                output<=(others=>'0');
            else
                input<='0' & input(63 downto 1);
                output<=output+input(0);
            end if;
        end if;
    end process;

    OutPort<=output;

end PISO;
```

Convertisseur parallèle-série

 

Multiplexeur d'entrée

```
architecture Mux of OneCtr is
    signal counter: std_logic_vector(5 downto 0);
    signal output: std_logic_vector(6 downto 0);
begin

    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if start='1' then
                counter<=(others=>'0');
                output<=(others=>'0');
            else
                counter<=counter+1;
                output<=output+InPort(to_integer(unsigned(counter)));
            end if;
        end if;
    end process;

    OutPort<=output;

end Mux;
```

Comparaison

- Synthèse pour un XCV100-4 TQ144, avec Synplify


Architecture	LUTs	DFF	Fréquence (MHz)	Pas
Arbre	140	0	53.1	1
Direct	140	0	53.1	1
Pipeline	183	183	177.0	6
PISO	70	71	177.0	64
Mux	49	21	98.1	64
Processeur	135	9	123.3	472

Algorithmes possibles


```
repeat forever{
  wait for Start
  Result ← 0
  Mask ← 1
  Data ← InPort
  Count ← 0
  while (Count <> 64) {
    Tmp ← Data and Mask
    Result ← Result + Tmp
    Data ← Data >> 1
    Count ← Count + 1
  }
  OutPort ← Result
}
```

Blocs de base nécessaires

 - Stockage de cinq variables
 - Result, Mask, Data, Count, Tmp



 - $Y = A + B$
- $Y = A \gg 1$
- $Y = A \text{ and } B$
- $F = (A == B)$



Standardisation de la précision

- $\text{Count} \leftarrow \text{Count} + 1$ 7 bits
- $\text{Data} \leftarrow \text{Data} \gg 1$ 64 bits
- $\text{Tmp} \leftarrow \text{Data and Mask}$ 64 bits
- $\text{Result} \leftarrow \text{Result} + \text{Tmp}$ 7 bits


- Dans l'optique de réaliser ce traitement avec un processeur, il faut standardiser les données.

⇒ On place tout sur 8 bits


Adaptation de l'algorithme à la précision

```
repeat forever{
  wait for Start
  Result ← 0
  Mask ← 1
  Data0 ← InPort[7:0]
  Data1 ← InPort[15:8]
  ...
  Data7 ← InPort[63:56]
  Count ← 0
  while (Count<>8) {
    Tmp ← Data0 and Mask
    Result ← Result + Tmp
    Data0 ← Data0 >> 1
    ...
    Tmp ← Data7 and Mask
    Result ← Result + Tmp
    Data7 ← Data7 >> 1
    Count ← Count + 1
  }
  OutPort ← Result
}
```

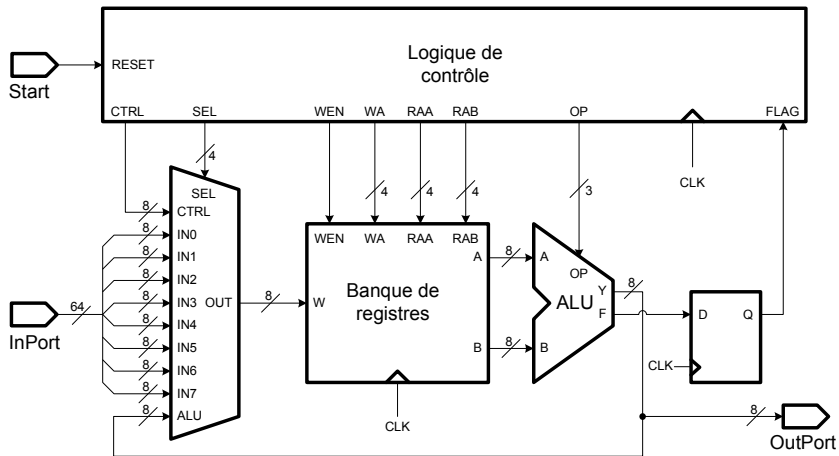
Une structure possible pour le traitement des données




Exemple de chargement

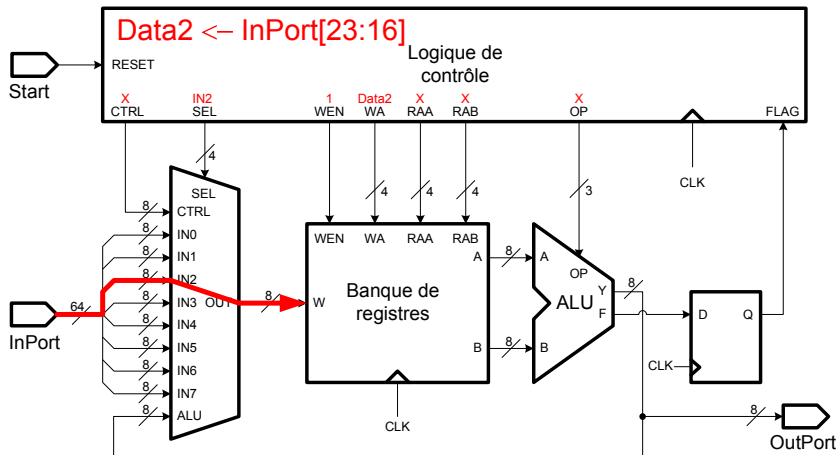

Exemple de chargement

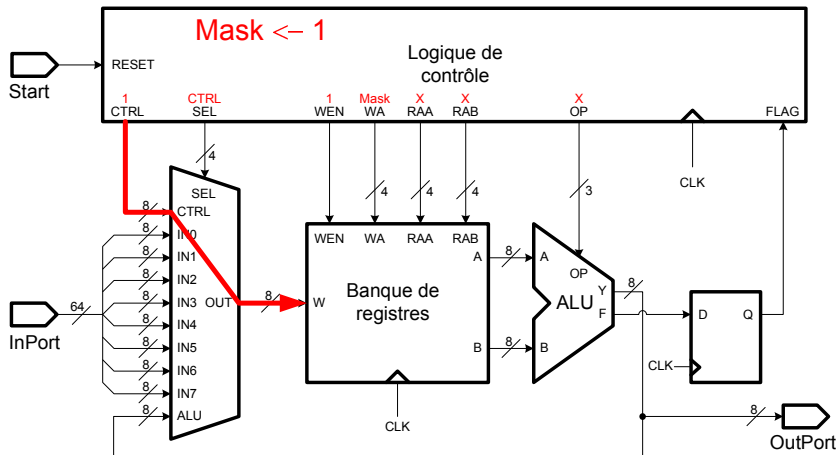

Exemple de calcul

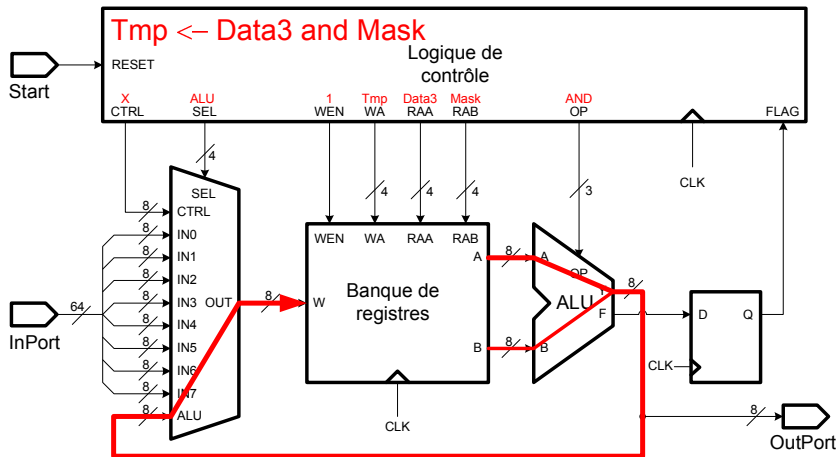

Signaux de contrôle

SEL		WA		RAA		RAB		OP	
CTRL	0000	Result	0000						
IN0	0001	Mask	0001					ADD	000 $Y = A + B$
IN1	0010	Data0	0010					SHR	001 $Y = A \gg 1$
IN2	0011	Data1	0011					EQ	010 $F = (A == B)$
IN3	0100	Data2	0100					AND	011 $Y = A \text{ and } B$
IN4	0101	Data3	0101					MOV	100 $Y = A$
IN5	0110	Data4	0110						
IN6	0111	Data5	0111						
IN7	1000	Data6	1000						
ALU	1001	Data7	1001						
		Count	1010						
		Tmp	1011						
		Zero	1100						
		One	1101						
		Eight	1110						


Caractéristiques de la banque de registres

- Les sorties sont disponibles après un délai combinatoire

```
A <= registers(to_integer(unsigned(RAA)));
B <= registers(to_integer(unsigned(RAB)));
```

- La mise à jour se fait sur le flanc montant de l'horloge

 
```
if rising_edge(clk) then
  if WE='1' then
    registers(to_integer(unsigned(WA))) <= W;
  end if;
end if;
```




Unité arithmétique et logique

- Purement combinatoire
- Plusieurs opérations à disposition
 
```
case OP is
  when ADD =>
    Y <= A+B;
  when SHR =>
    Y <= '0' & A(7 downto 1);
  ...
end case;
```




Comment générer les signaux de contrôle?

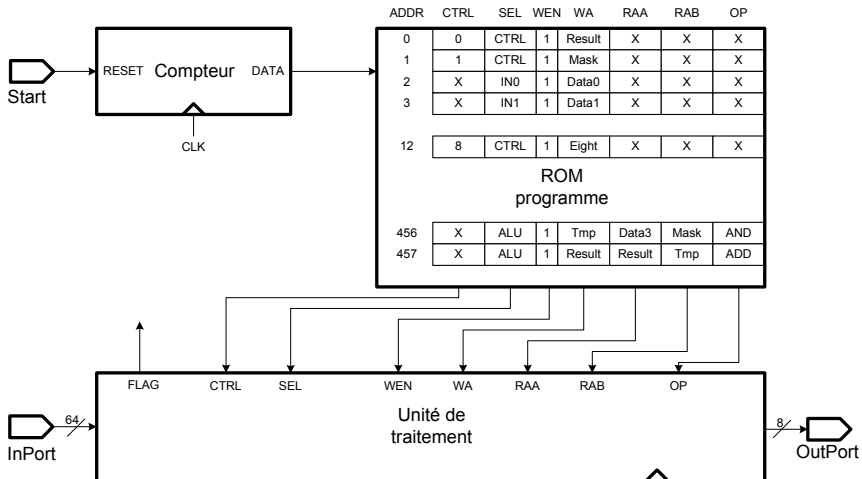

Utilisation d'une ROM et lecture séquentielle des instructions. Mais, comment gérer le "while count/=8"?

Autorisation des sauts conditionnels

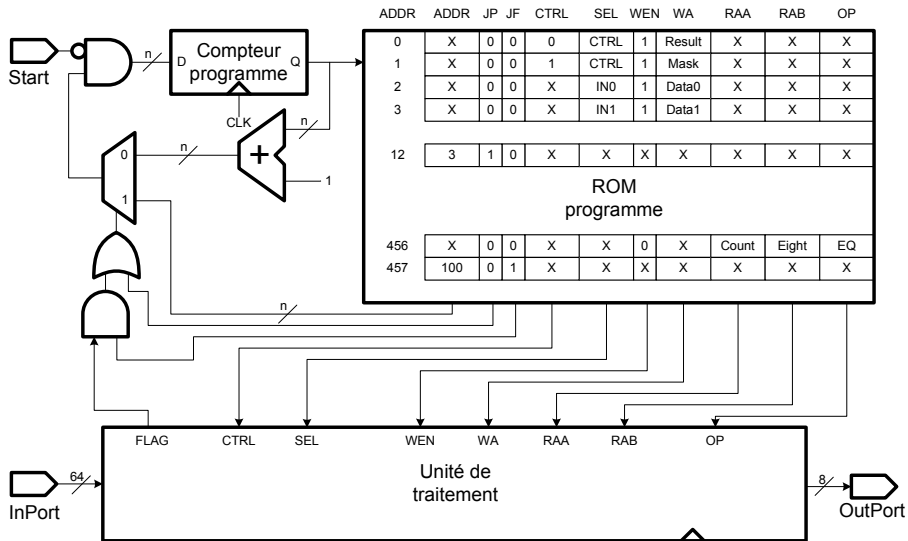

Exemple de l'implémentation de la boucle while

- Calcul du fanion, puis branchement conditionnel


```
LoopBegin:  ...
            Tmp ← Data0 and Mask           (début du while)
            ...
            Count ← Count + 1
            Flag ← Count EQ 8
            if Flag set, jump to LoopOut
            Jump to LoopBegin
LoopOut:    ...                             (fin du while)
```

Besoin d'un registre supplémentaire


- Il n'existe pas de chemin de CTRL à ALU, il faut un registre intermédiaire

```
      Eight ← 8
      ...
LoopBegin:  Tmp ← Data0 and Mask
      ...
      Count ← Count + 1
      Flag ← Count EQ Eight
      if Flag set, jump to LoopOut
      Jump to LoopBegin
LoopOut:   ...
```


Compteur de '1' complet

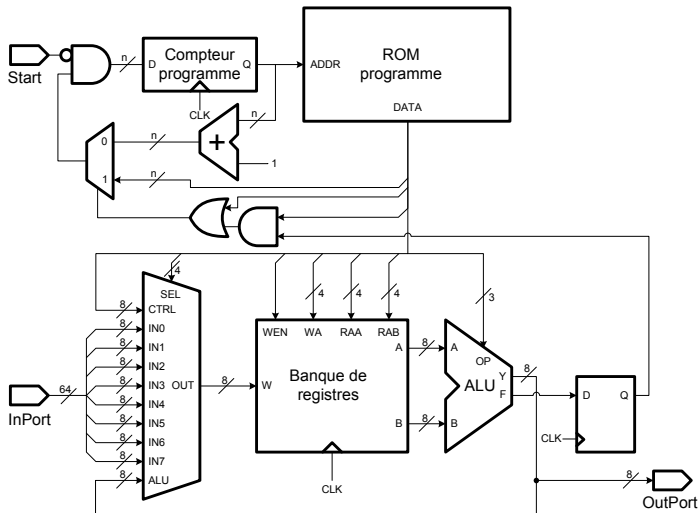


Propagation des signaux

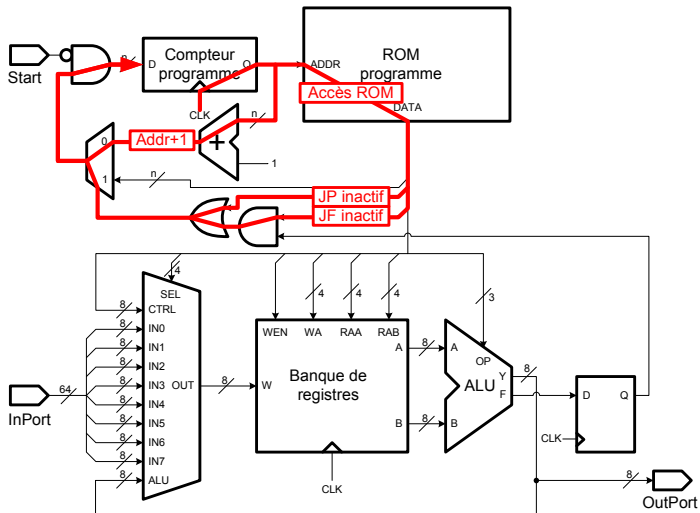


Propagation des signaux

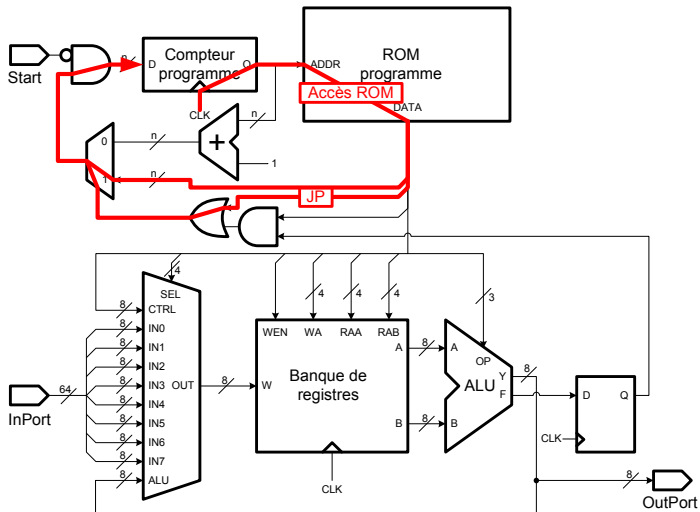


Propagation des signaux

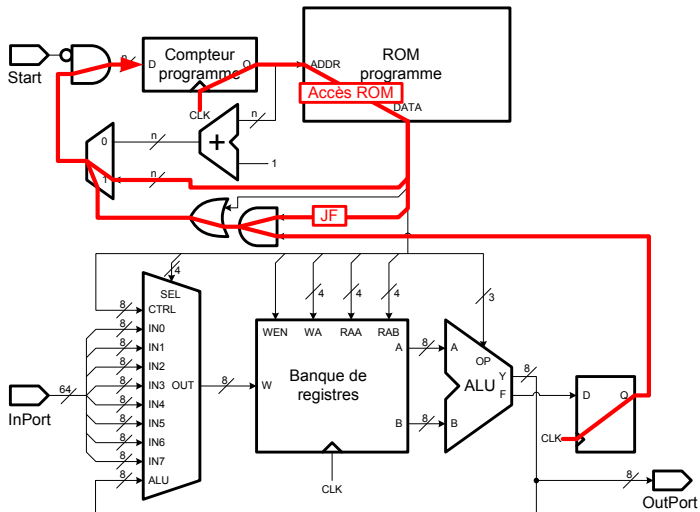


Propagation des signaux

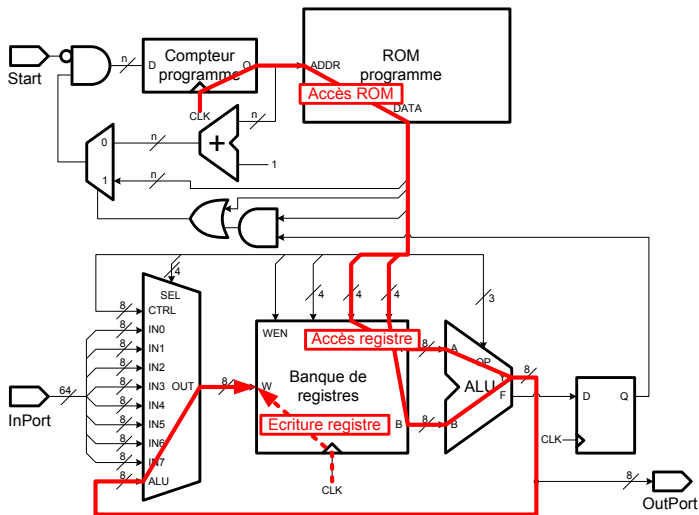


Synthèse du processeur

 


Synthèse de l'unité de contrôle

 


Synthèse de la ROM

 

Synthèse de l'unité de traitement

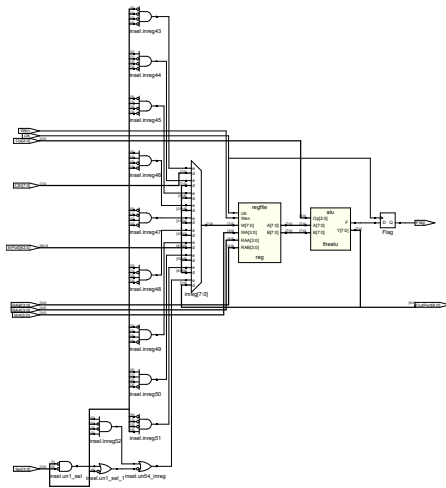

Synthèse du banc de registres

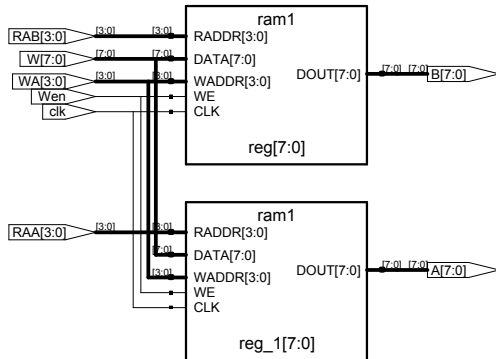

Synthèse de l'ALU

