

Les fonctions standards combinatoires

Version pour unité CSN

Polycopié : Electronique numérique

- Fonctions standards combinatoires
chapitre 5-7 et suivants, pages 65 à 86
 - Décodeur chapitre 5-8, pages 66 à 70
 - Multiplexeur chapitre 5-9, pages 70 à 78
 - Comparateur chapitre 5-10, pages 79 à 81
 - Addition binaire chapitre 5-11, pages 82 à 85
+ Arithmétique et nombres signés :
 chapitre 3-1 à 3-5, pages 21 à 31

Qu'appelle-t-on fonctions standards

- Modules logiques renfermant une fonctionnalité simple
- Ces fonctionnalités correspondent à des éléments logiques fréquemment utilisés
- Ces modules se retrouvent fréquemment sous une forme simple ou combinée dans les systèmes logiques


- Décodage X/Y
- Multiplexage
- Comparaison
- *Encodage de priorité*
- Opérations arithmétiques
 - Addition/ soustraction
- Méthodologie de conception et décomposition des systèmes combinatoires

Décodeur X/Y

- But : activer la sortie dont on donne le numéro sous forme binaire (entier non signé)
 - => décode la valeur binaire d'entrée de **n** bits
 - => génère tous les mintermes de l'entrée **n** bits
- Une **seule** sortie active simultanément (minterme)
- Comporte souvent une entrée d'activation (*Enable*) . Cette entrée est indispensable pour étendre le décodage.


Décodeur 2 à 4

- Fonctionnement de principe

 

Décodeur 2 à 4 avec EN

- Fonctionnement de principe

 


Décodeur 2 à 4 (TDV, équations, schéma)

- Génère tous les mintermes de Sel1 et Sel0

Table de vérité					
Sel1	Sel0	Y3	Y2	Y1	Y0
'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'1'
'0'	'1'	'0'	'0'	'1'	'0'
'1'	'0'	'0'	'1'	'0'	'0'
'1'	'1'	'1'	'0'	'0'	'0'
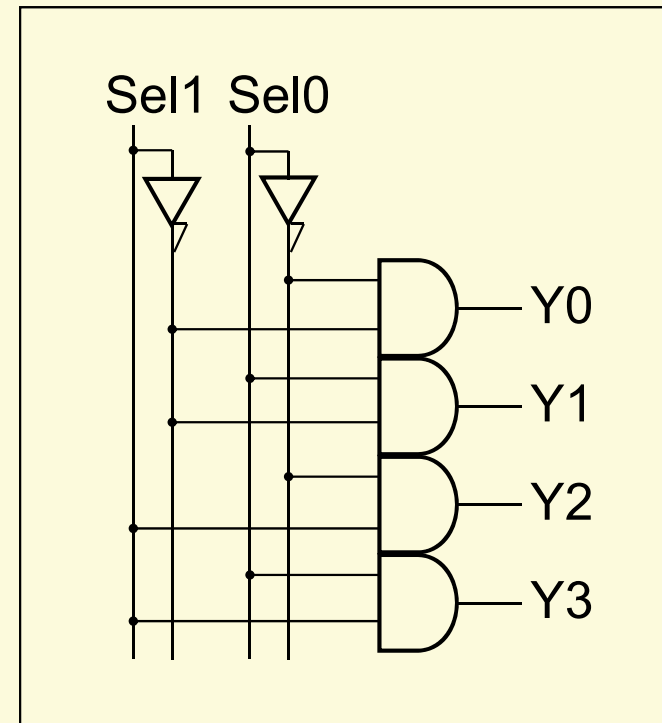
$$\begin{aligned} Y0 &= (\overline{\text{Sel1}} \cdot \overline{\text{Sel0}}) & Y1 &= (\overline{\text{Sel1}} \cdot \text{Sel0}) \\ Y2 &= (\text{Sel1} \cdot \overline{\text{Sel0}}) & Y3 &= (\text{Sel1} \cdot \text{Sel0}) \end{aligned}$$




Décodeur 2 à 4 avec EN (TDV, équ., schéma)

- Génère tous les mintermes de Sel1 et Sel0

En	Sel1	Sel0	Y3	Y2	Y1	Y0
'0'	x	x	'0'	'0'	'0'	'0'
'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'1'
'1'	'0'	'1'	'0'	'0'	'1'	'0'
'1'	'1'	'0'	'0'	'1'	'0'	'0'
'1'	'1'	'1'	'1'	'0'	'0'	'0'

$$Y0 = En \cdot (\overline{Sel1} \cdot \overline{Sel0}) \quad Y1 = En \cdot (\overline{Sel1} \cdot Sel0)$$

 
$$Y2 = En \cdot (Sel1 \cdot \overline{Sel0}) \quad Y3 = En \cdot (Sel1 \cdot Sel0)$$



Décodeur 3 à 8, table de vérité


EN	Sel(2)	Sel(1)	Sel(0)	Y(7)	Y(6)	Y(5)	Y(4)	Y(3)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
'0'	x	x	x	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'
'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'1'
'1'	'0'	'0'	'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'1'	'0'
'1'	'0'	'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'1'	'0'	'0'
'1'	'0'	'1'	'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'1'	'0'	'0'	'0'
'1'	'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'1'	'0'	'0'	'0'	'0'
'1'	'1'	'0'	'1'	'0'	'0'	'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'
'1'	'1'	'1'	'0'	'0'	'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'
'1'	'1'	'1'	'1'	'1'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'0'

Décodeur 3 à 8, symbole CEI

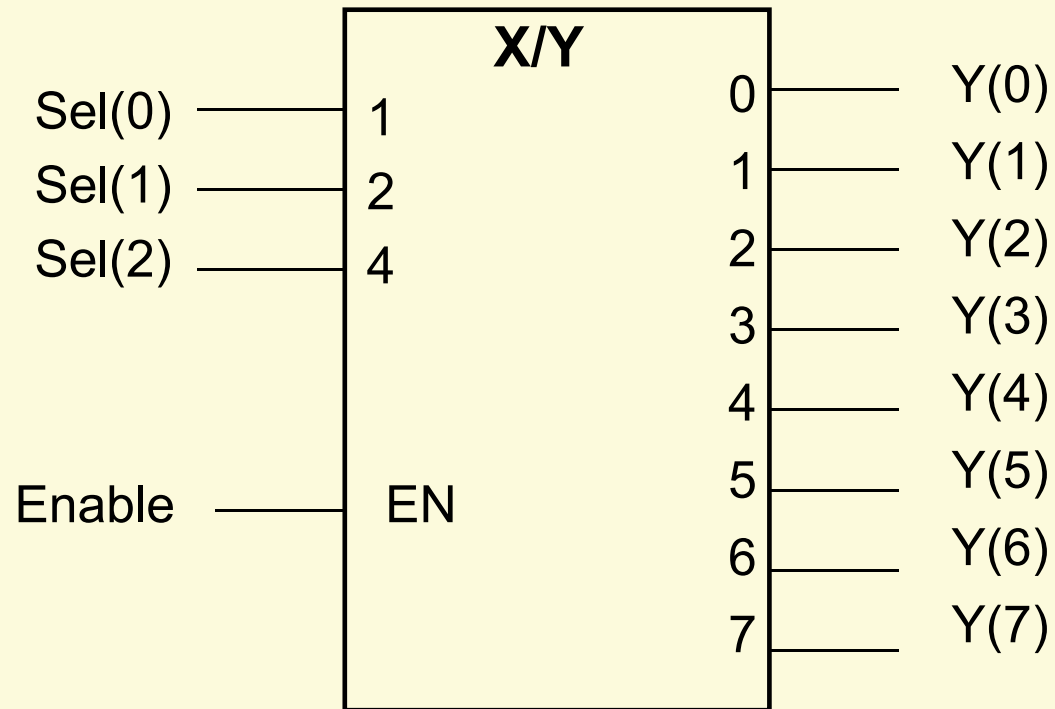

Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**


Décodeur 3 à 8, symbole US

 


Symbole US **ACCEPTÉ**

Décodeur X/Y (symbole)

- Symbole décodeur x à n, avec $n = 2^x$

 

Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**

 


Symbole US **ACCEPTÉ**

utilisation de symbole explicite !

Décodeur, schéma de décomposition

 - Un décodeur n bits peut se réaliser au moyen de deux décodeurs n-1 bits



Décodeur « entity »

- « entity » les entrées/sorties du module

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec_2a4 is
  port(sel_i : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        -- Entrees de selection
        en_i  : in  std_logic ;
        -- Entree de validation
        y_o   : out std_logic_vector(3 downto 0)
        -- sortie
        );
end dec_2a4 ;
```

Décodeur « architecture logique »

- Description de la fonctionnalité en exprimant les équations

```
architecture logique of dec_2a4 is
  signal y_s : std_logic_vector(3 downto 0) ;
begin
  -- equations logiques
  y_s(0) <= not sel_i(1) and not sel_i(0); --minterme 0
  y_s(1) <= not sel_i(1) and sel_i(0); --minterme 1
  y_s(2) <= sel_i(1) and not sel_i(0); --minterme 2
  y_s(3) <= sel_i(1) and sel_i(0); --minterme 3

  -- affectation de la valeur de sortie (gestion enable)
  y_o <= y_s when (en_i = '1') else
    "0000";
end logique;
```


Décodeur « architecture flot_don »


- Description en explicitant le décodeur de base (sans enable) :

```
architecture flot_don of dec_2a4 is
    signal y_s : std_logic_vector(3 downto 0) ;
begin
    -- determination de la valeur de sortie
    with sel_i select
        y_s <= "0001" when "00",
              "0010" when "01",
              "0100" when "10",
              "1000" when "11",
              "XXXX" when others ;-- simulation

    -- affectation de la valeur de sortie
    y_o <= y_s   when (en_i = '1') else
          "0000";
end flot_don;
```


Décodeur, schéma RTL (arch. flot_don)

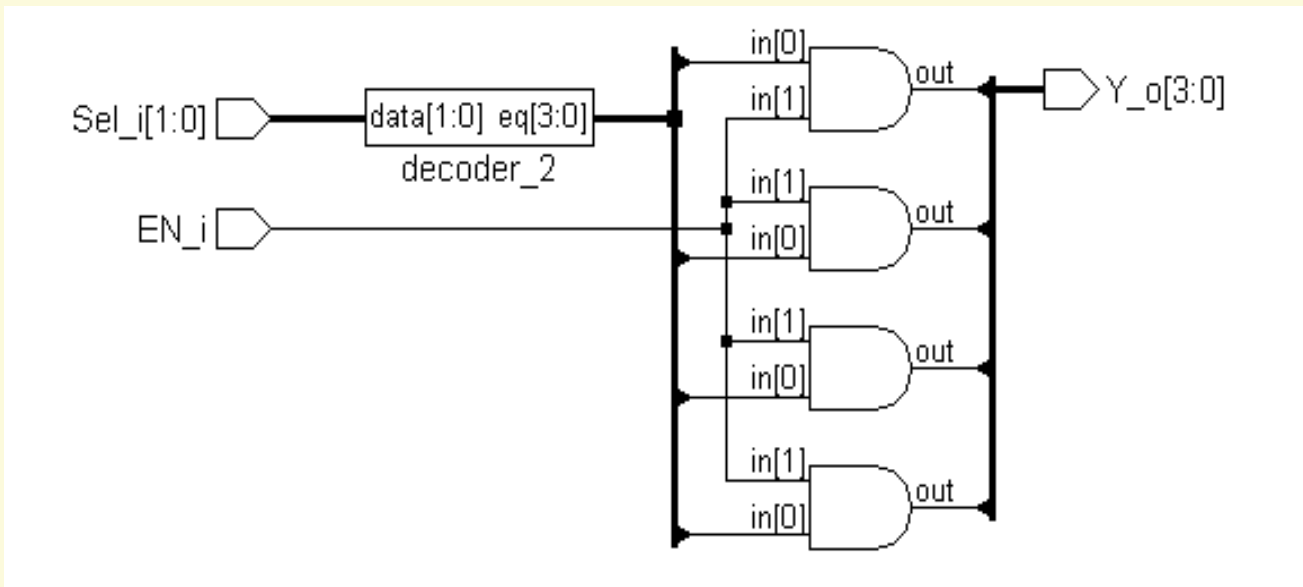- Interprétation «fonctionnelle» du synthétiseur



Décodeur, vue "Technology" (arch. flot_don)

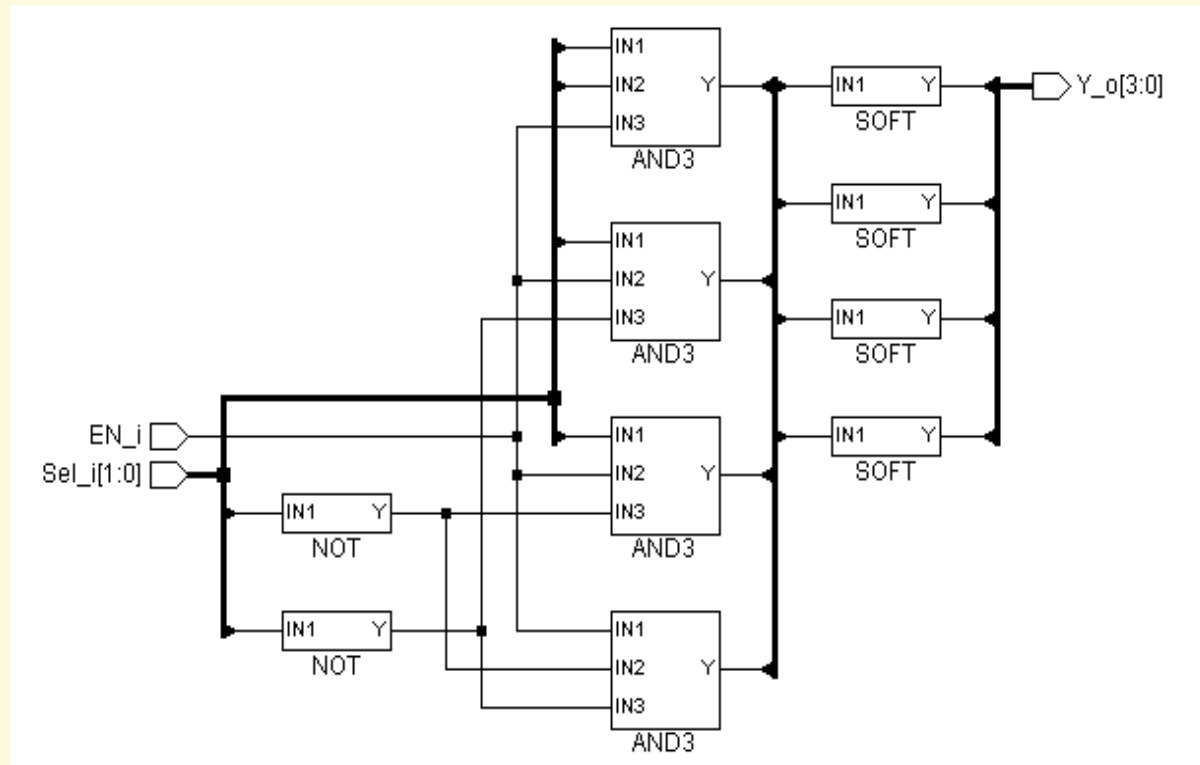- Traduction en «logique» du synthétiseur



Décodage: génération de mintermes

- Chaque sortie d'un décodeur n'est active que pour une et une seule valeur du code binaire d'entrée, donc pour une et une seule combinaison des bits d'entrée
 - ⇒ chaque sortie correspond à un minterme
- Avec un décodeur à N entrées et une porte OU à 2^{N-1} entrées au maximum, on peut implémenter n'importe quelle fonction combinatoire à N entrées, sous la forme d'une somme de mintermes.

Décodeur en générateur de fonction ...

TDV da la fonction F :


C	B	A	F
'0'	'0'	'0'	'0'
'0'	'0'	'1'	'1'
'0'	'1'	'0'	'0'
'0'	'1'	'1'	'0'
'1'	'0'	'0'	'1'
'1'	'0'	'1'	'0'
'1'	'1'	'0'	'1'
'1'	'1'	'1'	'0'

Equation de F en somme de mintermes :

$$F(C, B, A) = \Sigma 1, 4, 6$$

HEIG^{VD} ... décodeur en générateur de fonction ...

Schéma $F(C, B, A) = \Sigma 1, 4, 6$

 

Dia volontairement laisser vide

Exercices décodeurs


- Série " Fonctions standard combinatoires"
 - Exercices n° 40, 41, 42, 43
 - Exercice n° 50 points a) et b)
 - Exercice n° 52 point f)

Multiplexeur

- But : Transmettre sur la sortie l'entrée sélectionnée par son numéro
- Une entrée supplémentaire « Enable » est souvent présente pour faciliter l'extension
- Les multiplexeurs sont utilisables à la place de portes logiques pour réaliser des fonctions combinatoires quelconques

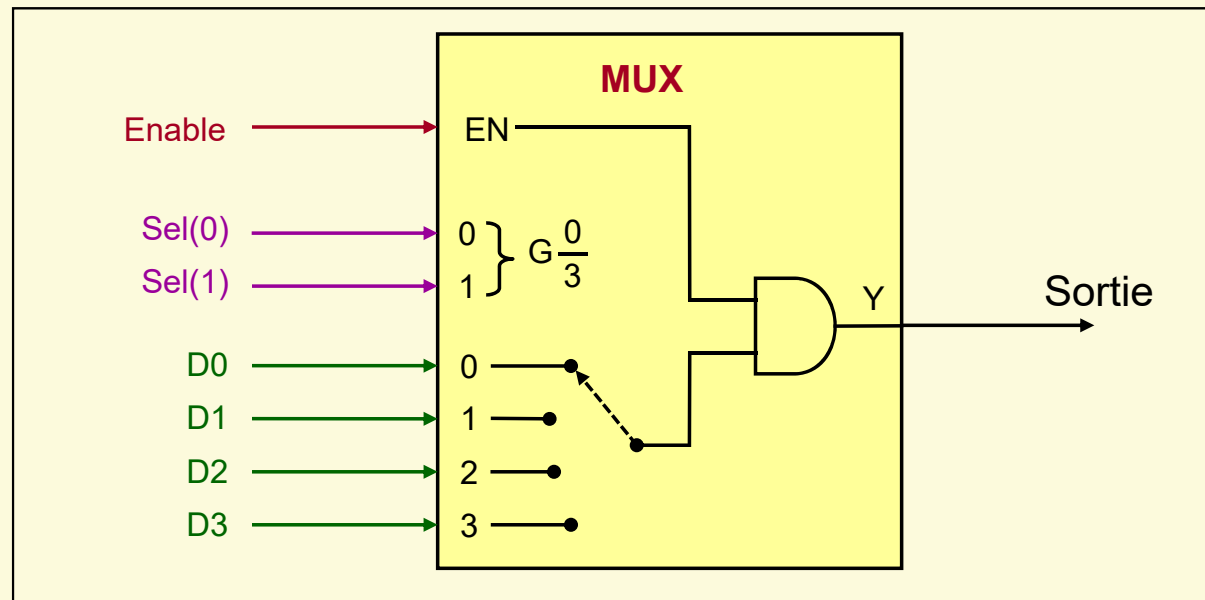Exemple fonctionnel du multiplexeur

- Un multiplexeur 4 à 1 est un sélecteur à:
 - 1 ligne d'autorisation Enable, activation du circuit
 - 2 lignes de sélection Sel(1..0), choix de l'entrée
 - 4 lignes d'entrées D(3 .. 0)




Multiplexeur 2 to 1 (schéma)

- Système combinatoire à 4 entrées (En, Sel, D1 et D0) et une sortie (Y)


Table de vérité				
En	Sel	D1	D0	Y
'0'	x	x	x	'0'
'1'	'0'	'0'	'0'	'0'
'1'	'0'	'0'	'1'	'1'
'1'	'0'	'1'	'0'	'0'
'1'	'0'	'1'	'1'	'1'
'1'	'1'	'0'	'0'	'0'
'1'	'1'	'0'	'1'	'0'
'1'	'1'	'1'	'0'	'1'
'1'	'1'	'1'	'1'	'1'

		En Sel			
		00	01	11	10
D1 D0	00	'0'	'0'	'0'	'0'
	01	'0'	'0'	'0'	'1'
	11	'0'	'0'	'1'	'1'
	10	'0'	'0'	'1'	'0'

 
$$Y = EN \cdot (\overline{Sel} \cdot D0 + Sel \cdot D1)$$


Multiplexeur 4 à 1, symbole

- Symboles multiplexeur 4 à 1:

 

Symbole US **ACCEPTÉ**

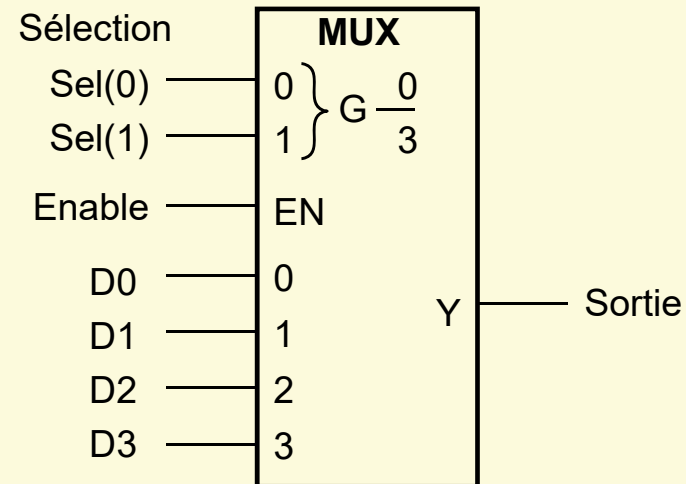


Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**

Multiplexeur 4 à 1, table de vérité

- Système combinatoire à 7 entrées
=> Table de vérité comprend 128 lignes !
- Table de vérité compactée :


EN	Sel(1)	Sel(0)	Y
0	x	x	0
1	0	0	D0
1	0	1	D1
1	1	0	D2
1	1	1	D3

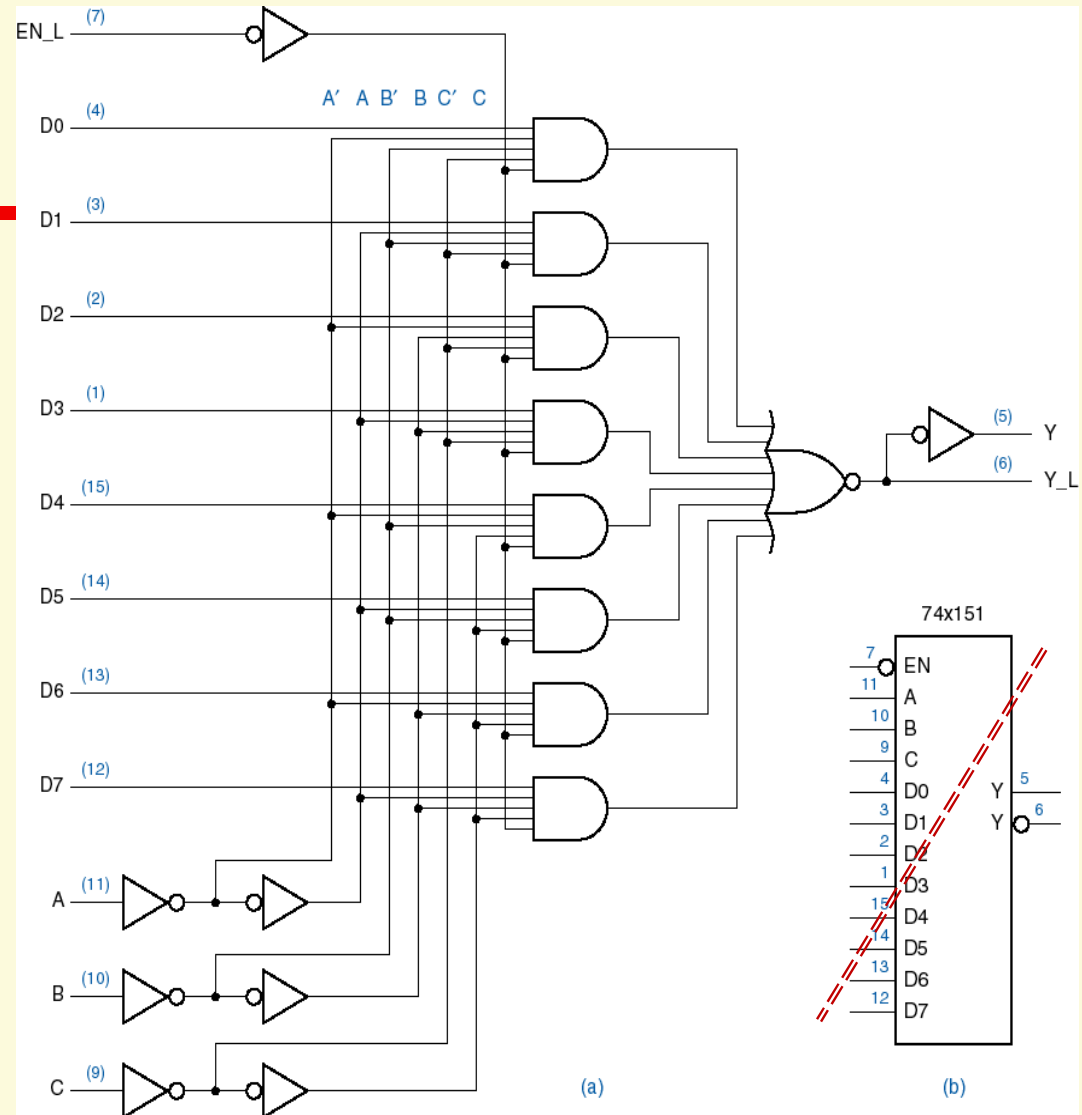Circuit intégré standard :
MUX 8 → 1
(type 74x151)




Multiplexeur n à 1, symboles

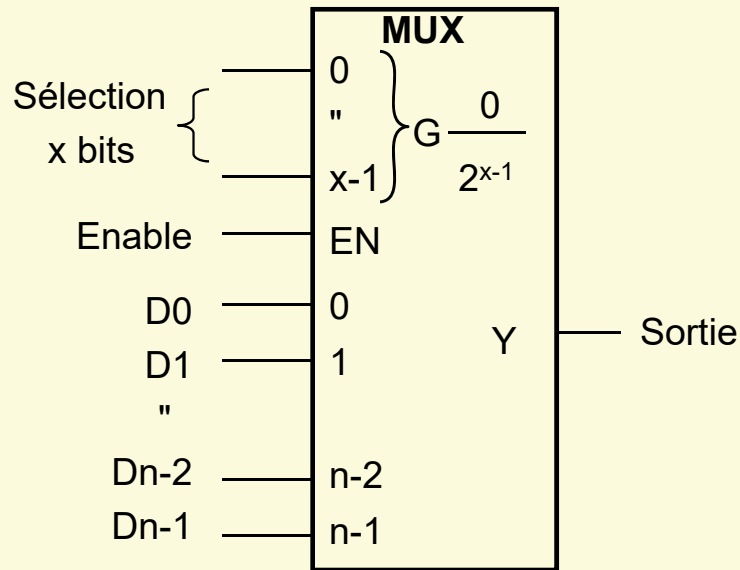- Symbole multiplexeur n à 1 avec $n = 2^x$:



Symbole IEEE/CEI **RECOMMANDÉ**

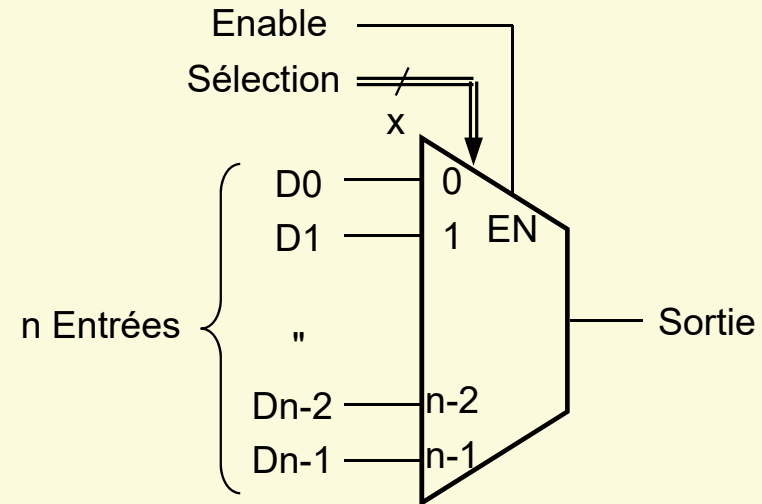


Symbole US **ACCEPTÉ**

utilisation de symbole explicite !

Multiplexeur m to 1 (décomposition)

 - Un multiplexeur m to 1 peut toujours se réaliser au moyen de deux multiplexeurs m/2 to 1 et des portes




Exercice

- Réaliser un multiplexeur m to 1 avec deux multiplexeurs m/2 to 1 et un mux 2a1

Avec :

$$m = 2^X$$

$$n = X-1$$

 

Multiplexeur « entity »

- « entity » les entrées/sorties du module

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux_4x1 is
  port(sel_i : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        -- Entrees de selection
        en_i  : in  std_logic ;
        -- Entree de validation
        d0_i, d1_i, d2_i, d3_i : in  std_logic;
        -- Entree des donnees
        y_o   : out std_logic
        -- sortie
        );
end mux_4x1 ;
```


Multiplexeur « architecture »

- Description de la fonctionnalité du bloc

```
architecture flot_don of mux_4x1 is
    signal y_s : std_logic ;
begin
    -- determination de la valeur de sortie
    with sel_i select
        y_s <= d0_i when "00",
              d1_i when "01",
              d2_i when "10",
              d3_i when "11",
              'X'  when others; -- simulation
    -- affectation de la valeur de sortie
    y_o <= y_s when (en_i = '1') else
        '0' ;
end flot_don;
```


Multiplexeur, schéma RTL

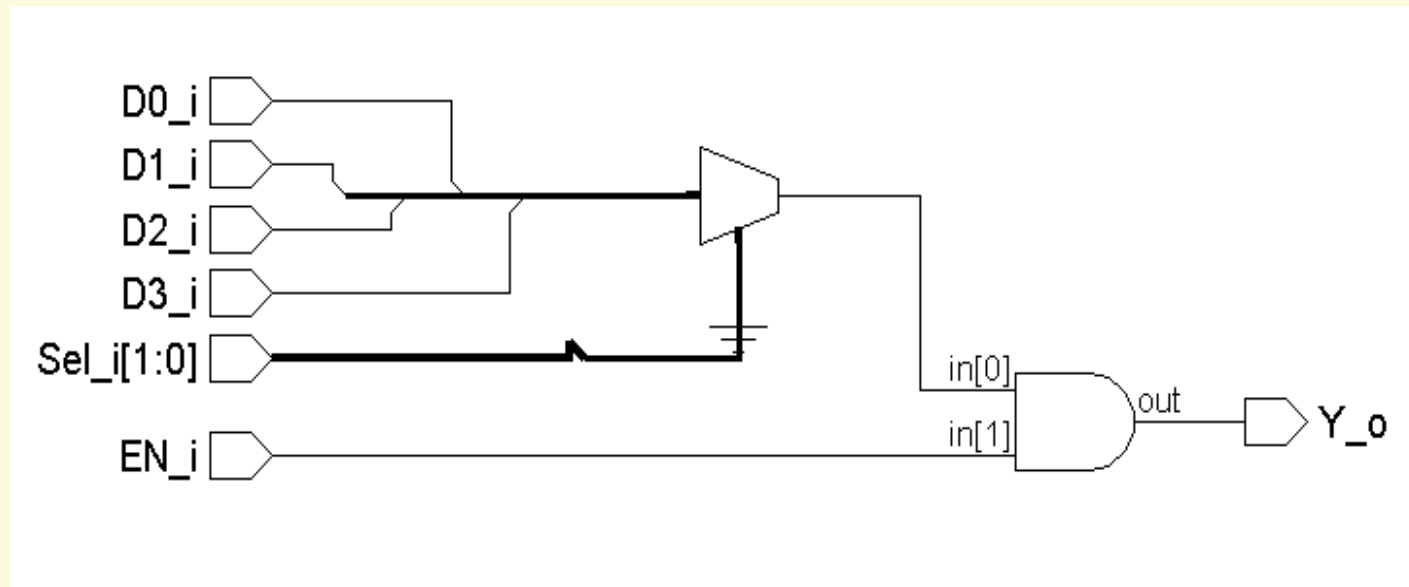- Interprétation «fonctionnelle» du synthétiseur



Multiplexeur, vue "Technology"

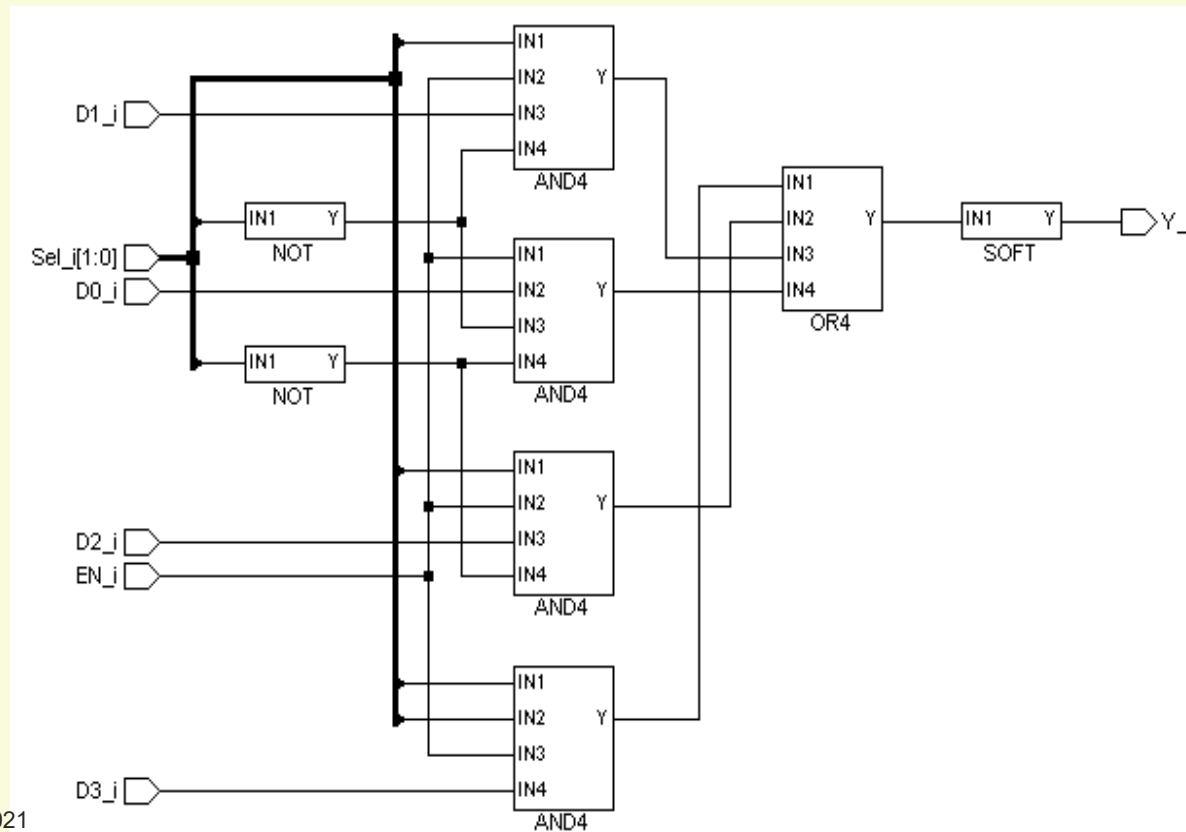- Traduction en «logique» du synthétiseur



Le MUX en générateur de fonction ...

Equation logique :


$Y = EN \text{ and}$

$(\text{not Sel}(1) \text{ and not Sel}(0) \text{ and D}(0)$

$\text{or not Sel}(1) \text{ and Sel}(0) \text{ and D}(1)$

$\text{or Sel}(1) \text{ and not Sel}(0) \text{ and D}(2)$

 $\text{or Sel}(1) \text{ and Sel}(0) \text{ and D}(3))$



... MUX en générateur de fonction ...


- Table de vérité Mux 4à1 compacte

$F(B,A) = \Sigma 0,2,3$

'1' EN	B Sel(1)	A Sel(0)	F Y	
0	X	X	0	pas utilisé
1	0	0	D(0)	'1'
1	0	1	D(1)	'0'
1	1	0	D(2)	'1'
1	1	1	D(3)	'1'

... MUX en générateur de fonction ...

Voici le schéma logique :

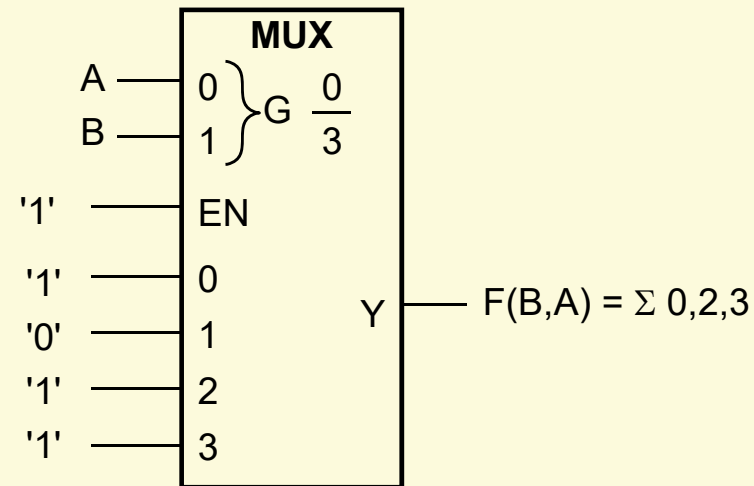

... MUX en générateur de fonction

- On peut donc décomposer le MUX en
 - Un décodeur
 - Un aiguillage
- On peut donc générer n'importe quelle fonction de 2 variables (Sel(1), Sel(0)) en plaçant sur les entrées D(3)..D(0) les valeurs logiques souhaitées
- Cette technique est utilisée dans certains circuits programmables FPGA (exemple : FPGA de Xilinx)

Exe: multiplexeur en générateur de fonction ...

C Sel(2)	B Sel(1)	A Sel(0)	P Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


Exercice :

$$P(C,B,A) = \Sigma 1, 2, 4, 7$$

Donner le schéma logique de la fonction P en utilisant un multiplexeur 8 à 1?

HEIG^{VD} ... exe: multiplexeur en générateur de fonction

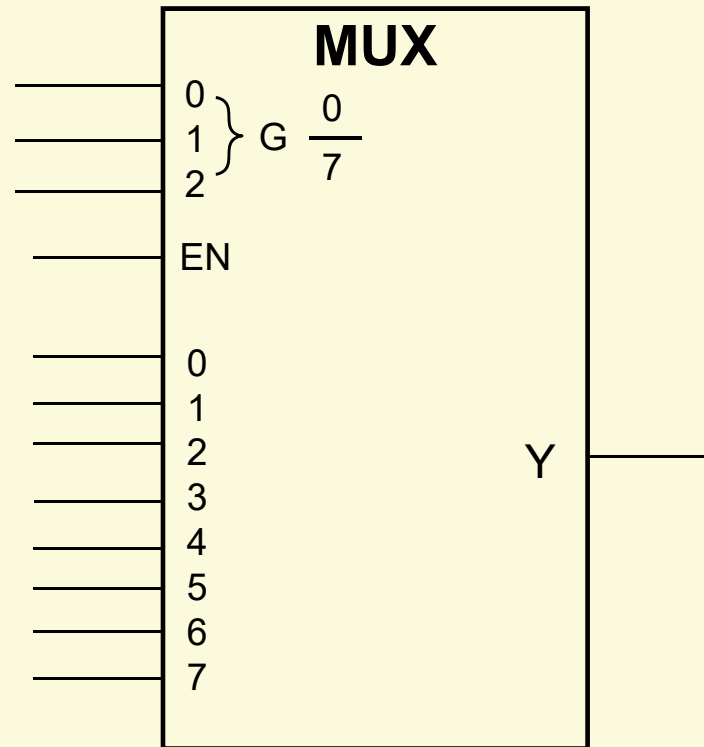- Exercice $P(C,B,A) = \Sigma 1, 2, 4, 7$




... exe: multiplexeur en générateur de fonction

- Exercice $P(C,B,A) = \Sigma 1, 2, 4, 7$
 - Chercher une solution en utilisant un mux 4 à 1

C	B	A	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A
B
C

 

Dia volontairement laisser vide

- Série "Fonctions standard combinatoires"
 - Exercices n° 44, 45, 46, 47, 48
 - Exercice n° 50 points c) et d)
 - Exercice n° 52 point e)


- Exercices Mux et Dec :
 - Exercices n° 49, 50, 51, 52, 53

Décodeur - Démultiplexeur

- Un décodeur peut aussi être utilisé comme **démultiplexeur**
- Dans le mode démultiplexeur
 - L'entrée « Enable » joue le rôle d'entrée de données
 - L'entrée de sélection indique la sortie sur laquelle l'entrée de données (EN) est aiguillée


Démultiplexeur (schéma bloc)

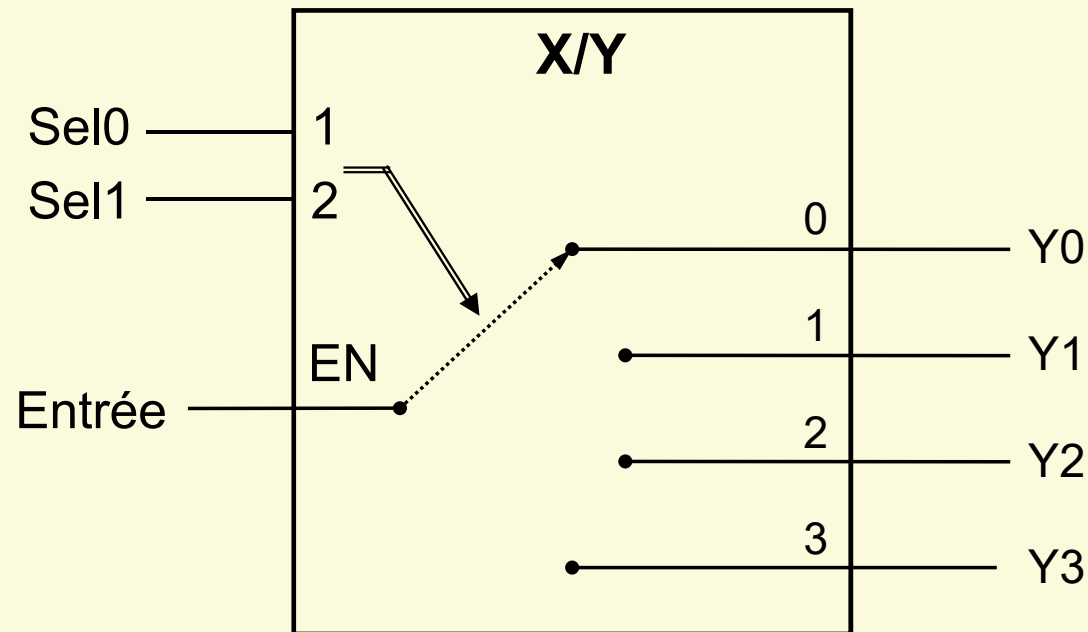- La sortie $Y(i)$ copie l'entrée EN
- Les autres sorties sont inactives ('0')



Multiplexeur et décodeur

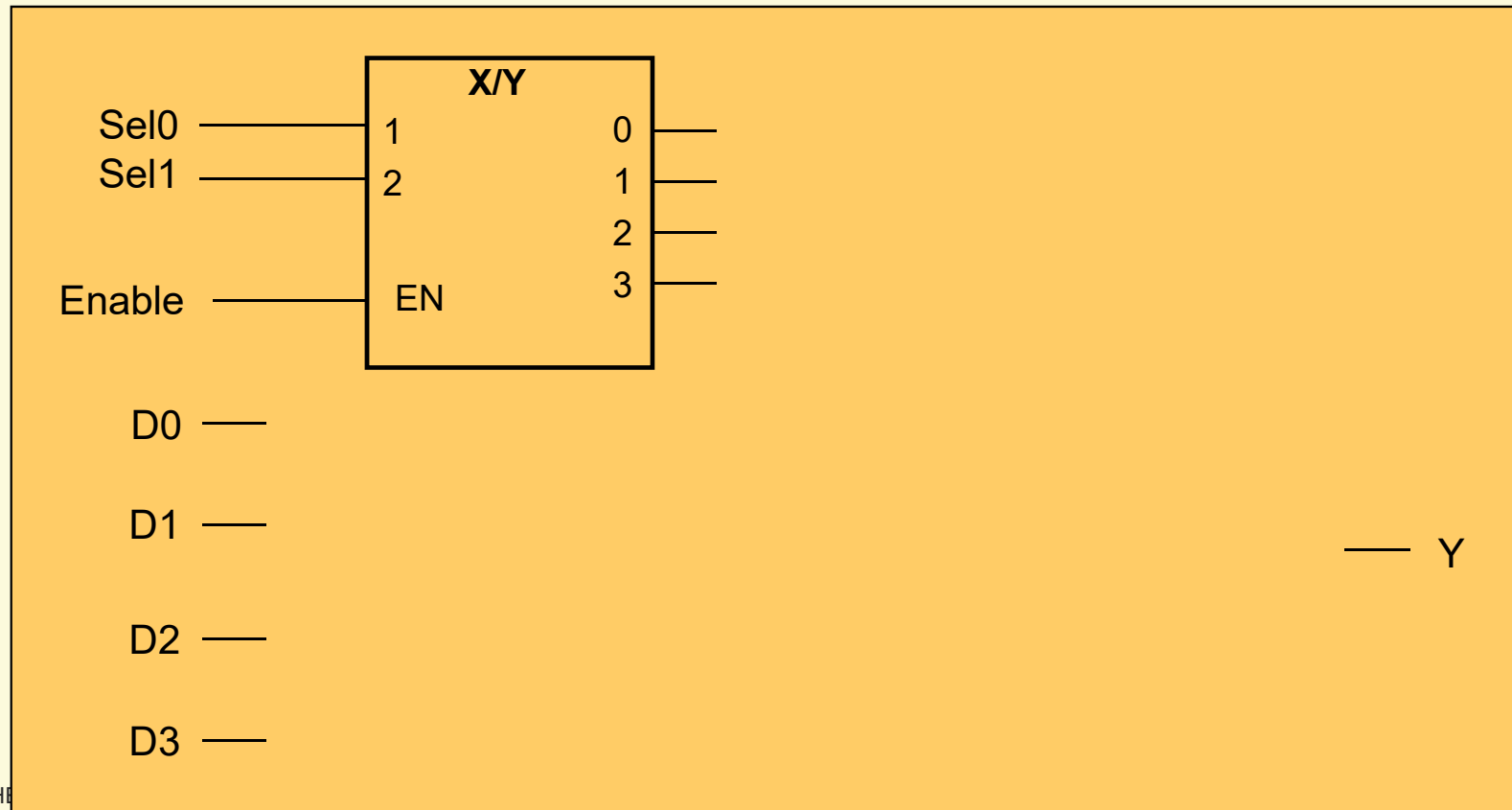- Le multiplexeur peut être construit sur la base d'un décodeur





Dia volontairement laisser vide

Comparateur

- But : indiquer si deux nombres binaires sont égaux
- Les sorties '<' ou '>' sont souvent ajoutées pour les applications numériques
- Modulaire si dispose d'entrées '<', '=' et '>'

Compateur (symbole CEI)

 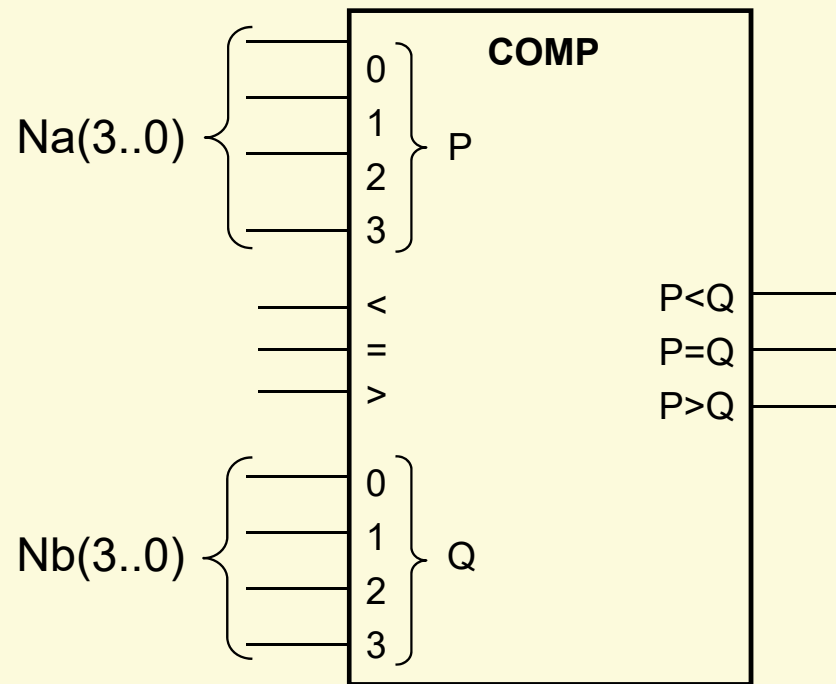

Recommandé :
version compacte avec des bus

Symbole IEEE/CEI **OBLIGATOIRE**

Décomposition comparateur

- Tout comparateur à n bits peut se décomposer en n comparateurs 1 bit
- La décomposition peut être de type cascade ou parallèle
 - cascade : moins de matériel, plus lent
=> moins coûteux
 - parallèle : plus de matériel, plus rapide
=> plus performant


Comparateur 1 bit (schéma)

- Un comparateur 1 bit se réalise au moyen d'un ou-exclusif inversé (xnor)


Table de vérité

Eq	B	A	A=B
'0'	'1'	'1'	'0'
'1'	'0'	'0'	'1'
'1'	'0'	'1'	'0'
'1'	'1'	'0'	'0'
'1'	'1'	'1'	'1'


		B A			
		00	01	11	10
Eq	0	'0'	'0'	'0'	'0'
	1	'1'	'0'	'1'	'0'
 
$$A=B = (\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B) \cdot Eq$$
$$= \overline{(A \oplus B)} \cdot Eq$$


Décomposition en cascade

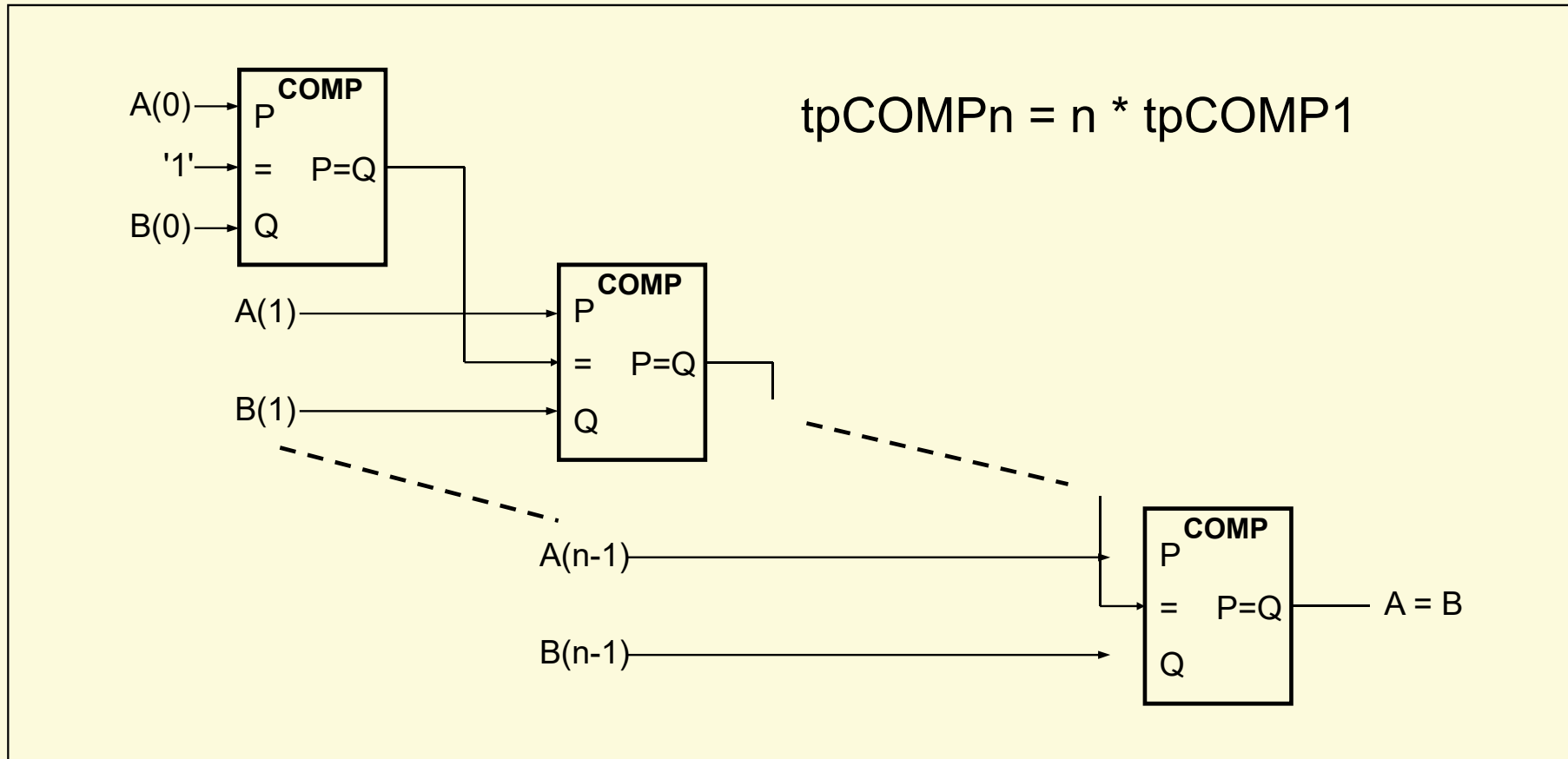

Décomposition en parallèle

 

Comparateur 4 bits « entity »

- « entity » les entrées/sorties du module

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity comp_4 is
  port(nb_a_i      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
       -- Entree du nombre A
       nb_b_i      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
       -- Entree du nombre B
       eq_i        : in  std_logic;
       -- Entree chainage (module precedent)
       a_eq_b_o    : out std_logic
       -- sortie
       );
end comp_4 ;
```

Comparateur 4 bits « architecture »

- Description de la fonctionnalité du bloc

```
architecture flot_don of comp_4 is
    signal a_eq_b_s : std_logic;
begin
    -- determination de l'egalite entre A et B
    a_eq_b_s <= '1' when (nb_a_i = nb_b_i) else
                '0';
    -- affectation de la sortie avec l'entree chainage
    a_eq_b_o <= a_eq_b_s when (eq_i = '1') else
                '0';
end flot_don;
```

Attention: comparaison de position avec *std_logic_vector*
Recommandé : utiliser le paquetage *numeric_std*

Comparateur 4 bits « architecture »


- Utiliser le paquetage *numeric_std* pour la comparaison

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
--Déclarer le paquetage
use ieee.numeric_std.all;

--Modifier la description de la comparaison comme suit :
-- détermination de l'égalite entre A et B
a_eq_b_int <=
    '1' when (unsigned(nb_a_i) = unsigned(nb_b_i)) else
    '0';
```


Comparateur 4 bits, vue RTL

 - Interprétation «fonctionnelle» du synthétiseur



Comparateur 4 bits, vue Technology

- Traduction en «logique» du synthétiseur

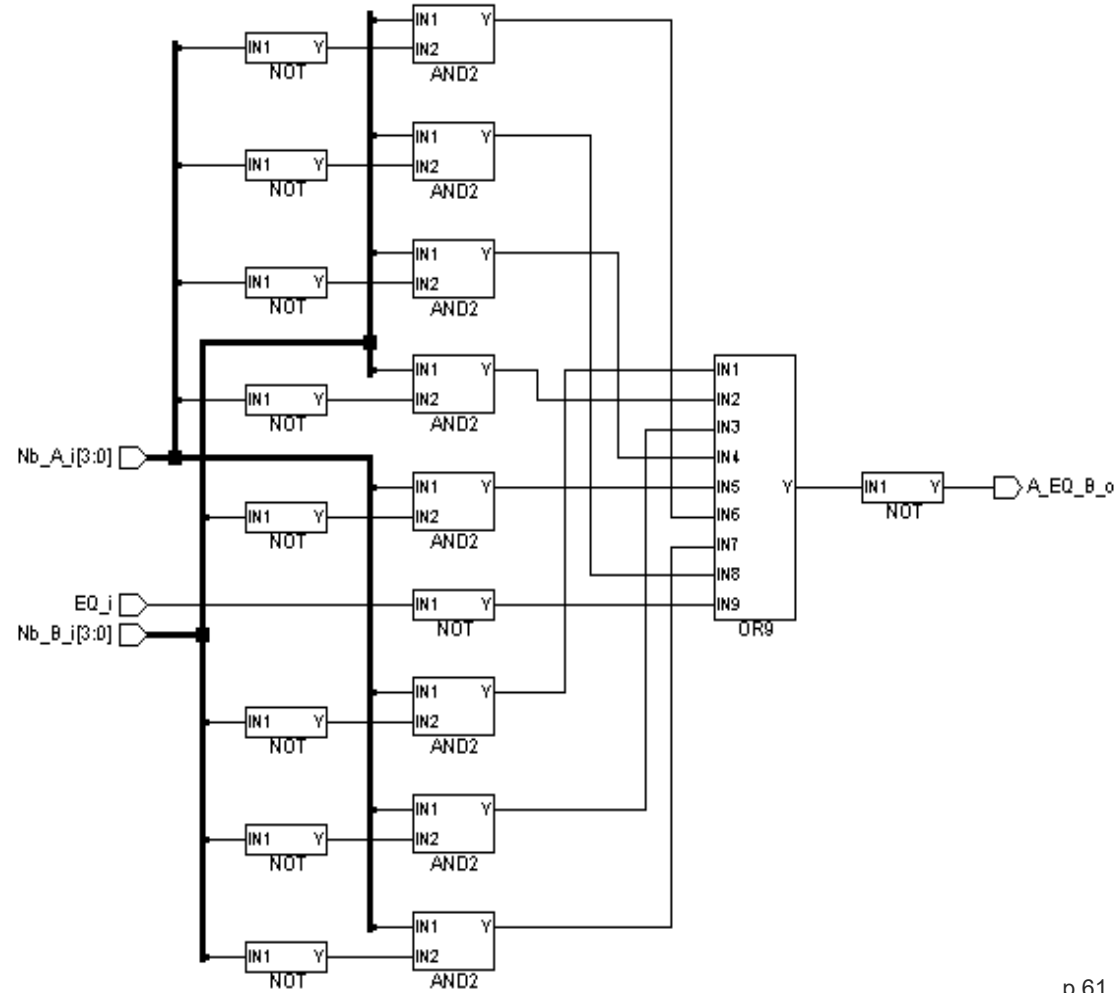

Exercices I


- Soit un comparateur fournissant l'égalité entre deux nombres de n bits.
 1. Donner l'équation logique de la sortie égalité (a_eq_b) pour des nombres de 5 bits.
Indiquer le nombre total de termes de cette équation.
 2. Indiquer le nombre total de termes de l'équation si les nombres ont 10 bits.
 3. Quelle remarque pouvez-vous faire ?

Encodeur de priorité


- But : déterminer le numéro de l'entrée active ayant le degrés de priorité le plus élevé
- Ce module comporte souvent en plus une entrée d'autorisation
- Ce module comporte une sortie indiquant qu'une des entrées au moins est active (Nécessaire pour identifier une action sur l'entrée 0)

Encodeur (Schéma bloc)

- Exemple avec un encodeur à 4 entrées

 

Symbole non explicite **INTERDIT**

 

Symbole IEEE/CEI **OBLIGATOIRE**

Encodeur sans chaînage

Table de vérité (TDV) :

In3	In2	In1	In0	Detect	Num1	Num0
'0'	'0'	'0'	'0'	'0'	'1'	'1'
'0'	'0'	'0'	'1'	'1'	'0'	'0'
'0'	'0'	'1'	x	'1'	'0'	'1'
'0'	'1'	x	x	'1'	'1'	'0'
'1'	x	x	x	'1'	'1'	'1'

Equations logiques :

$$\text{Detect} = \text{In3} + \text{In2} + \text{In1} + \text{In0}$$

$$\text{Num1} = \text{In3} + \text{In2}$$

$$\text{Num0} = \text{In3} + \overline{\text{In2}} \cdot \text{In1}$$

Description de l'encodeur

- Description textuelle du fonctionnement de l'encodeur de priorité :

Si l'entrée In3, la plus prioritaire, est active alors

Detect est activé & Num = 3

sinon

Si l'entrée In2, priorité suivante, est active alors

Detect est activé & Num = 2

sinon ...

Description en VHDL de l'encodeur

- Sur la base de la description de la page précédente, décrire le comportement de l'encodeur de priorité avec l'instruction suivante :

```
S <= A when Condition1 else  
      B when Condition2 else  
      . . .  
      G;
```

Encodeur « entity »

- Les entrées/sorties du module

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity encode4 is
  port(in_i      : in std_logic_vector(3 downto 0) ;
        -- Entrees (determiner priorite)
        en_i     : in std_logic ;
        -- Entree de validation
        num_o    : out std_logic_vector(1 downto 0) ;
        -- numero d l'entree la plus prioritaire
        detect_o : out std_logic ;
        -- Une entree detectee avec En_i actif
        en_o     : out std_logic      );
        -- Sortie de validation pour chaine
end encode4;
```

Encodeur « architecture »


- Description de la fonctionnalité du bloc

```
architecture flot_don of encode4 is
    signal num_s : std_logic_vector(1 downto 0);
    signal detect_s : std_logic ;
begin

    detect_s <=
        -- affectation valeurs de sortie
    num_o     <=
    detect_o <=
    en_o      <=
end flot_don;
```


Encodeur, schéma RTL

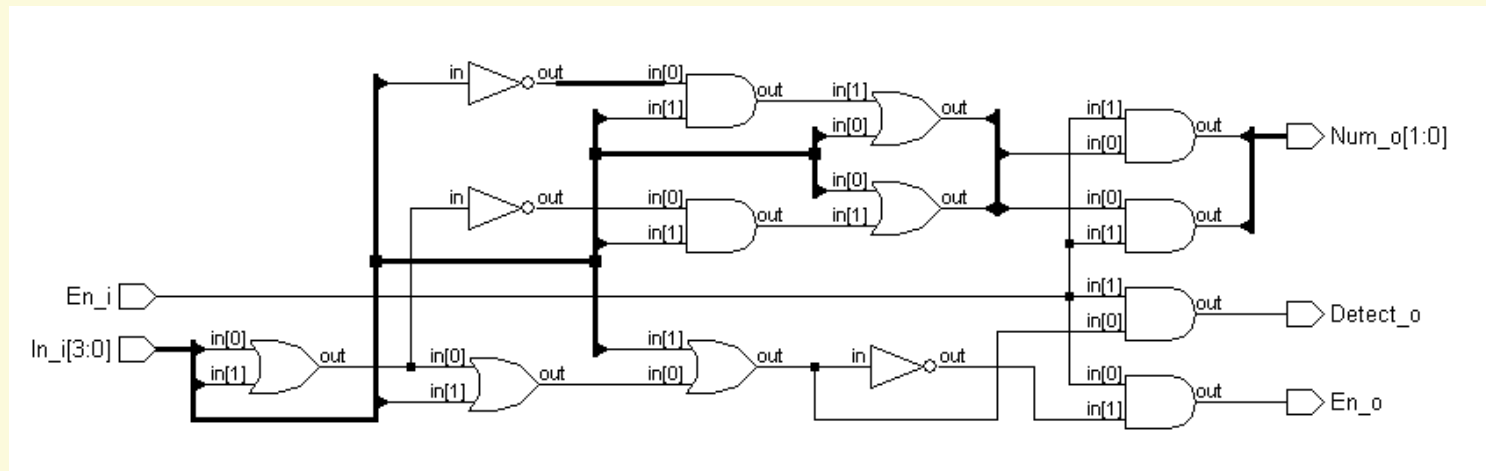- Interprétation «fonctionnelle» du synthétiseur



Encodeur, vue "Technology"

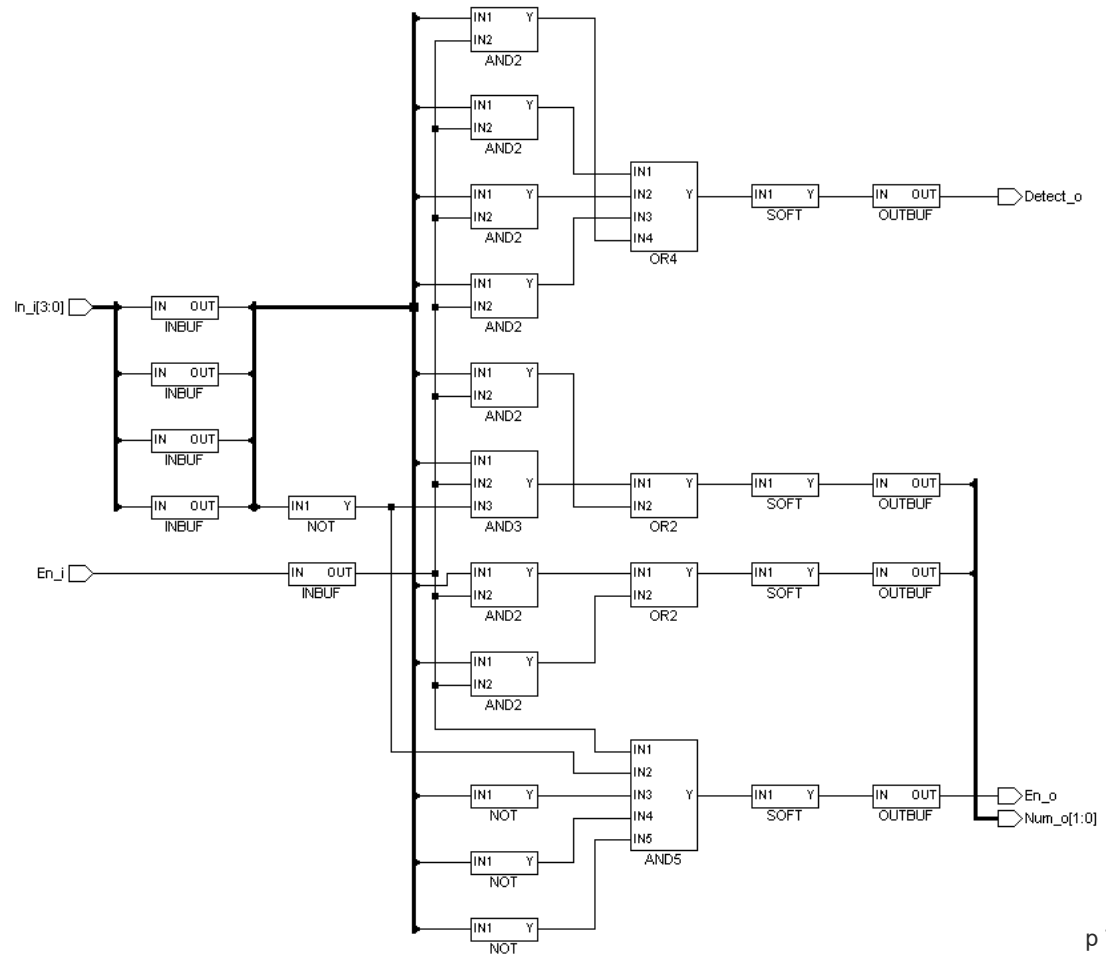- Traduction en «logique» du synthétiseur



Additionneur

- But : réaliser l'addition de deux nombres binaires
- Ce type de module se réalise fréquemment par une structure en chaîne; de ce fait, il comporte, en plus de l'entrée des deux nombres, une entrée et une sortie pour les retenues

Addition...

- Pour effectuer une addition en binaire, on peut procéder comme en décimal : chiffre après chiffre
- Ainsi, l'addition de 2 nombres de n bits est une opération décomposable en n additions de 3 nombres de 1 bit
- Pourquoi 3 ?
- Commençons par le bit de poids faible (2^0)

...addition...

- L'addition chiffre à chiffre est plus simple en binaire qu'en décimal, il y a trois résultats possible :
 - $0+0 = 0$
 - $0+1 = 1+0 = 1$
 - $1+1 = 1\ 0$
 - bit de même rang du résultat
 - report sur le rang suivant
- Pour le bit de rang 1 et suivant: **3 bits d'entrée!**
 - deux entrées pour les bits des nombres à additionner et un report en provenance du rang précédent

...addition : cas général ...

- Table de vérité additionneur 1 bit avec report:

C(i)	B(i)	A(i)	C(i+1)	S(i)
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Simplification:

Tables de Karnaugh => équations logiques

$$C(i+1) = C(i) \cdot B(i) + C(i) \cdot A(i) + B(i) \cdot A(i)$$


ou

$$C(i+1) = C(i) \cdot (B(i) \oplus A(i)) + B(i) \cdot A(i)$$

$$S(i) = C(i) \oplus B(i) \oplus A(i)$$


... additionneur 1 bit

 - Schéma d'un additionneur complet 1 bit (Full-Adder) et du demi-additionneur (Half-Adder)



Additionneur 4 bits ...

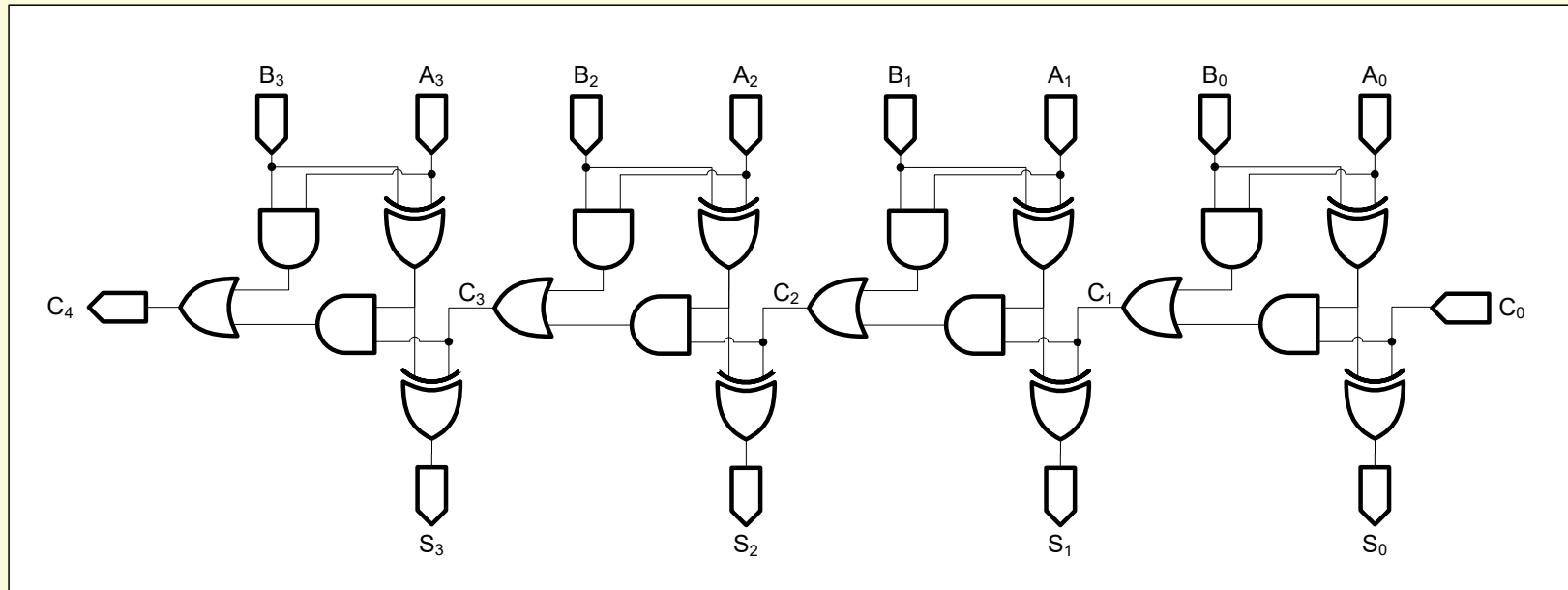
- Schéma additionneur 4 bits avec 4 Full-Adder :



Référence: Présentation additionneur de Yann Thoma

... additionneur 4 bits

- Chemin critique additionneur 4 bits

 

Référence: Présentation additionneur de Yann Thoma

Additionneur & VHDL

- Description VHDL :
 - ne pas utiliser les équations logiques !
 - utiliser l'opérateur ' + '

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;  --operations arithmétiques

entity add4 is
  port(nbr_a_i : in  std_logic_vector(3 downto 0);
       nbr_b_i : in  std_logic_vector(3 downto 0);
       cin_i   : in  std_logic;
       somme_o  : out std_logic_vector(3 downto 0);
       cout_o  : out std_logic;
       ovr_o   : out std_logic );
end Add4 ;
```

Additionneur & VHDL

```
architecture flot_don of add4 is
    ...
begin

    --Syntaxe directe : FONCTIONNE PAS
    -- Addition pas définie pour type logique !!

    somme <= nbr_a_i + nbr_b_i + cin_i;

    cout_o <= ??


end flot_don;
```

Voir présentation et laboratoire sur le packaging : *Numeric_std*

Exercices II

 1. Vous disposez de modules d'addition de deux nombres de 4 bits

Donnez le schéma pour additionner deux nombres de 8 bits non signés



2. Proposez un schéma pour réaliser l'addition et la soustraction de deux nombres signés de 4 bits, en complément à 2, avec **un seul** additionneur 4 bits et de la logique.

2bis. Idem exe 2 pour deux nombres non signés de 4 bits

Exercices II

3. Déterminer l'équation du dépassement de capacité (nommé Overflow) pour les nombres signés en notation complément à 2
4. Proposer un schéma pour déterminer le bit supplémentaire pour tenir compte d'un dépassement lors d'une addition
 - a. cas de nombres non-signés
 - b. cas de nombres signés

Opérations et dépassement

Rappel représentation des nombres

Détection des cas de dépassement:

- Représentation des nombres non signés:
 - Addition => dépassement indiqué par "Carry"
 - Soustraction => dépassement indiqué par "Borrow"
Borrow = Emprunt = not Carry
- Représentation des nombres signés en C2:
 - Addition => dépassement indiqué par "Overflow"
 - Soustraction => dépassement indiqué par "Overflow"
Overflow = $C_n \text{ xor } C_{n-1}$

Dépassement de capacité: résumé

- Carry
 - dépassement de capacité pour les additions de **nombres non signés**
 - généralement abrégé: C
- Borrow
 - dépassement de capacité pour les soustractions de **nombres non signés**
 - Borrow = not Carry
- Overflow
 - Dépassement de capacité pour les additions et soustractions de **nombres signés** en notation C2
 - généralement abrégé: V

http://en.wikipedia.org/wiki/Carry_flag


http://en.wikipedia.org/wiki/Overflow_flag

Multiplication en binaire ...

- Multiplication binaire :
 - $MulAB = BitA \times BitB$ correspond à la fonction logique ET!

BitA	BitB	MulAB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 Il s'agit de la table de vérité de la porte ET



... multiplication en binaire ...

- Multiplication par une puissance de 2 :
 - il s'agit d'un simple décalage du nombre
- Multiplication par une constante
décomposer la multiplication en addition de puissance de 2
 - $\text{NbrA} \times 10 = \text{NbrA} * "1010"$
 - $\text{NbrA} \times 10 = \text{NbrA} * "1000" + \text{NbrA} * "10"$

HEIG^{VD} Conversion : base 10 en base 2 à la machine...

- A la machine :
 - calcul en binaire
 - forme répétitive préférable (boucle séquentielle ou structure modulaire)
 - base 10 \Rightarrow BCD
- En partant de la forme polynomiale d'un entier et en mettant la base b en évidence toutes les fois que l'on peut, on obtient :
 - $E_b = (\dots((c_m \cdot b) + c_{m-1}) \cdot b) + \dots) \cdot b + c_1) \cdot b + c_0$

...de base 10 en base 2 à la machine

- Exemple : $1993_{10} = 0001\ 1001\ 1001\ 0011$ en BCD se traduit en binaire par le calcul $((0001 \cdot 1010 + 1001) \cdot 1010 + 1001) \cdot 1010 + 0011$
- Algorithme en pseudo Ada :

```
Result := 0;  
for i in m downto 0 loop  
    Result := Result * 10102 + Digit_BCD[i];  
    -- le calcul est effectue en binaire  
end loop;
```


Exercices III

1. Réaliser un circuit qui réalise la multiplication par 6 d'un nombre de 4 bits.
2. Réaliser un circuit qui réalise la conversion d'un nombre BCD de deux chiffres en binaire.
3. Réaliser un multiplicateur de deux nombres de 3 bits basé sur des additionneurs
4. Réaliser un circuit qui réalise le calcul suivant: $r = 5 * na + 7$,
nbr signé en C2
 - na nombre signé de 4 bits
 - déterminer le nombre de bits du résultat r

Méthodologie de conception des systèmes combinatoires

- Analyse du système
 - Identification des entrées & sorties (symbole, noms signaux)
- Décomposition en sous-systèmes
 - Schéma bloc, table de fonctionnement (optimisation), variantes
- Spécification claire de chaque bloc
 - symbole CEI, TDV, description VHDL, texte, ...
- Simplification des équations (Karnaugh)
- Description du comportement (schéma, VHDL)
- Simulation du comportement
- Intégration
- Montage et test final

Décomposition en sous-systèmes

- Maîtrise de la complexité
- Simplifie la conception
 - spécification du fonctionnement d'un bloc
 - optimisation par bloc
 - identification fonctions communes
 - ...
- Répartition du travail possible
- Test plus simple :
 - plus approfondi
 - meilleure fiabilité des sous-blocs

Exemple de décomposition

- Réaliser le système suivant :
 - Entrées : N_a , N_b nombres non-signés de 8 bits
 - Sorties : $N_a_PP_N_b$ active si $N_a < N_b$
 $N_a_PG_N_b$ active si $N_a > N_b$
Result nombre non-signé de 8 bits
 - Description du fonctionnement
 - Si $N_a > N_b$ alors
Result = $N_a - N_b$
sinon si $N_a < N_b$ alors
Result = $N_b - N_a$
sinon
Result = 0

Exercices

- Série " Fonctions standard combinatoires"
 - Exercice n° 54, 55

- Pour un sous-bloc:
 - Décrire en VHDL synthétisable
 - Simulation VHDL du sous-bloc
 - Synthétiser chaque sous-bloc
 - vérifier que la description **est synthétisable**
 - vérifier la quantité de logique obtenue
- Description structurelle du système complet
- Simulation du système complet (niveau VHDL)

... description VHDL et simulation

- Synthèse du système complet
 - Vérification de la quantité de logique obtenue
- Intégration dans un circuit
 - Placement routage du système complet
 - Vérification statique des temps de propagation
- Simulation après placement-routage
 - Temps de propagation visible
- Programmation et test du circuit